

Projeto de Sistemas Digitais

Sistemas Digitais II (PCS3225)
Agosto de 2020

Tópicos

- Projeto de Sistemas Digitais

- Metodologia de projeto
- Projeto Exemplo: Multiplicador
- Exercício: Raiz Inteira

- Referências:

Haskell & Hanna, **Digital Design using Digilent FPGA Boards** – capítulo 9

Gajski, **Principles of digital design** - Capítulo 8

W.V. Ruggiero & C.B. Margi, **Capítulo 1: Metodologia de Projeto Estruturado para Sistemas Digitais**. Apostila de PCS2022

Desenvolvimento de Circuitos Digitais


- Circuitos combinatórios e sequenciais
 - Pequenos circuitos: portas lógicas, mapas de Karnaugh, tabelas verdade, somadores, etc;
 - Circuitos maiores: componentes MSI (mux, decodificadores, etc), ULA, circuitos sequenciais, diagrama de transição de estados.
- Contudo, **sistemas mais complexos** precisam de técnicas de projeto mais abstratas e sistemáticas.

Metodologia de Projeto Estruturado

- Uma metodologia apresenta uma **sequência de atividades** que levam a um desenvolvimento organizado de um sistema digital;
- Conceitos importantes:
 - Divisão do sistema digital em fluxo de dados e unidade de controle;
 - Concepção e organização hierárquica de módulos de projeto;
 - Projeto voltado para a síntese do circuito.

Projeto de Sistemas Digitais

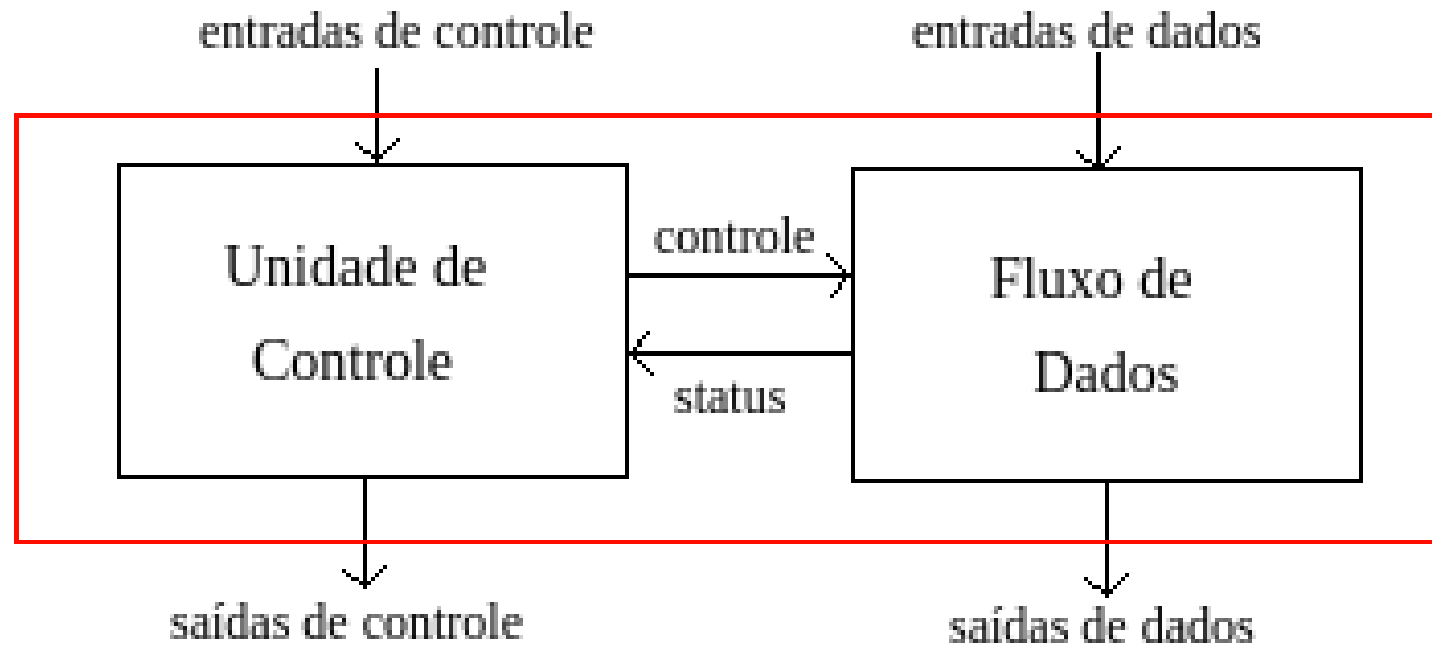
- SISTEMA DIGITAL =
Fluxo de Dados + Unidade de Controle



Projeto de Sistemas Digitais

- **Fluxo de Dados**

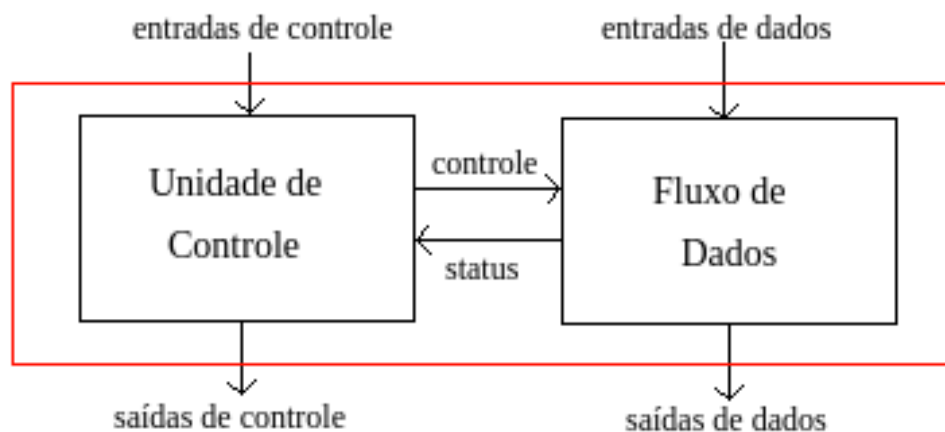- responsável pelo armazenamento, roteamento, combinação e processamento em geral dos DADOS.
- composto principalmente por:
 - registradores, contadores, deslocadores;
 - memórias;
 - unidades funcionais gerais (somadores, ULAs, comparadores, etc).
- recebe COMANDOS da unidade de controle.



Projeto de Sistemas Digitais


- **Unidade de Controle**

- Entradas:

- **COMANDOS** externos para o sistema digital, e
 - Sinais de **STATUS (CONDIÇÃO)** vindos do fluxo de dados

- Saídas:

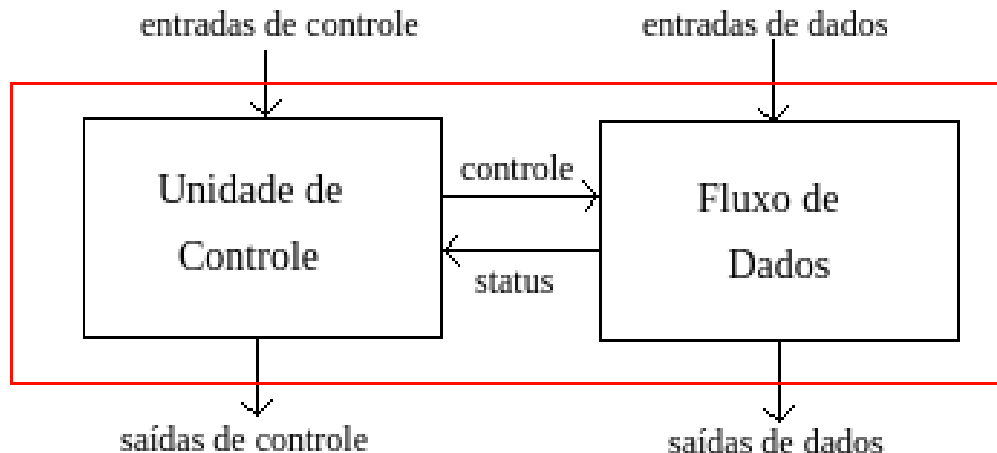- Sinais de **CONTROLE** para o fluxo de dados;
 - Pode gerar **SAÍDAS DE CONTROLE** externas (e.g., fim)



Projeto de Sistemas Digitais

- **Unidade de Controle**

- responsável pelo **sequenciamento** das operações realizadas pelo sistema digital.
- Ações principais:
 - Iniciar e terminar operações;
 - Testar condições;
 - Decidir ações futuras;
- modelo baseado em uma **máquina de estados**.


Metodologia de Projeto

- Passos do método
 1. Obter uma **descrição verbal** do circuito;
 2. Desenvolver um **pseudocódigo** do algoritmo;
 3. Elaborar um **diagrama ASM de alto nível**;
 4. Selecionar **elementos do fluxo de dados** para as operações e conectá-los;
 5. Identificar **sinais de *status* e de controle** dos elementos fluxo de dados;
 6. Especificar a **FSM da unidade de controle**;
 7. Verificar conexão do fluxo de dados e da unidade de controle.

Projeto Exemplo

Projeto-Exemplo: Multiplicador


- Especificação: multiplicador

 

Fonte: **W.V. Ruggiero & C.B. Margi** . Capítulo 1: Metodologia de Projeto Estruturado para Sistemas Digitais. Apostila de PCS2022.

Projeto-Exemplo: Multiplicador

 
1. Especificação: multiplicador (descrição textual ou verbal)



Para exemplificar, considere o projeto de um circuito multiplicador de dois números de 4 bits. O circuito recebe dois números através das vias V_A e V_B , ambas com 4 bits de largura, e começa a multiplicar esses dois números quando o sinal de START (via de 1 bit) vai para 1. Depois que a multiplicação termina (não se sabe a priori quanto tempo vai levar), o circuito multiplicador coloca o resultado na via de 8 bits V_{RESULT} e coloca o sinal READY em 1.

Projeto-Exemplo: Multiplicador

2. Escolha do algoritmo de multiplicação

 

Definimos que o multiplicador utilizará o **algoritmo de multiplicação por somas sucessivas**. De maneira simples, podemos descrever o algoritmo com a seguinte sequência de passos:

- Após Start: carregar V_A e V_B , e inicializar resultado em zero
- Enquanto multiplicador for diferente de 0
 - Somar o valor do multiplicando ao resultado
 - Subtrair 1 do multiplicador
- Ready=1 e retorna resultado

Projeto-Exemplo: Multiplicador

2. Escolha do algoritmo de multiplicação

Definimos que o multiplicador utilizará o algoritmo de multiplicação por somas sucessivas.

Exemplo:

$$5 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3$$

Projeto-Exemplo: Multiplicador

2. Pseudocódigo do algoritmo de multiplicação

- Após Start: carregar V_A e V_B , e inicializar resultado em zero
- Enquanto multiplicador for diferente de 0
 - Somar o valor do multiplicando ao resultado
 - Subtrair 1 do multiplicador
- Ready=1 e retorna resultado

- Necessidade de sinais de controle para início e fim da operação; entradas carregadas em registradores

Projeto-Exemplo: Multiplicador

Vamos detalhar um pouco o algoritmo:

Portas de entrada:
Va, Vb e start

Portas de saída:
Vresult e ready

Variáveis:
ra, rb e result

- while (start==0);
- ra = Va;
- rb = Vb;
- result=0;
- while (rb!=0)
 - result = result + ra;
 - rb = rb - 1;
- ready = 1;
- Vresult = resultado;

Projeto-Exemplo: Multiplicador

Em algum momento, precisamos zerar a saída “ready”



- while (start==0) ready=0;
- ra = Va;
- rb = Vb;
- result=0;
- while (rb!=0)
 - result = result + ra;
 - rb = rb - 1;
- ready = 1;
- Vresult = resultado;

Portas de entrada:
Va, Vb e start

Portas de saída:
Vresult e ready

Variáveis:
ra, rb e result


Projeto-Exemplo: Multiplicador

3. Diagrama ASM de alto nível

- No fim, precisamos de uma máquina de estados que controle um algoritmo no fluxo de dados.
- Um algoritmo pode ser representado por um diagrama *ASM de alto nível*:
 - Operações sobre os dados (variáveis) dentro dos estados (saídas de Moore);
 - Condições sobre os dados dentro das caixas de decisão (para IFs e laços) ;
- Esse diagrama nos dá o “esqueleto” da MEF da Unidade de Controle, que será detalhada mais tarde.


Multiplicador

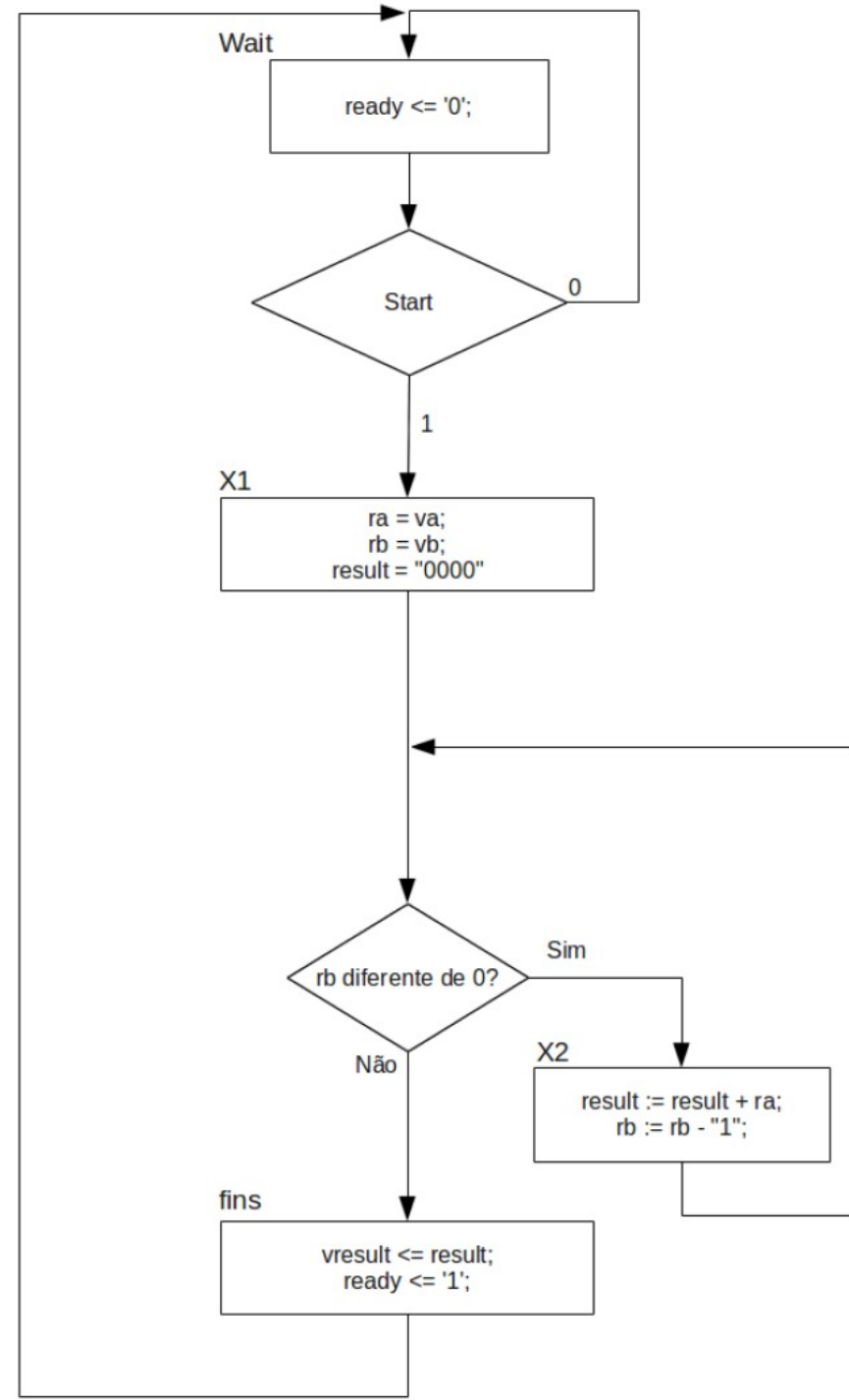- while (start==0) ready=0;
- ra = Va;
- rb = Vb;
- result=0;
- while (rb!=0)
 - result = result + ra;
 - rb = rb - 1;
- ready = 1;
- Vresult = resultado;



Multiplicador

4. Elementos do fluxo de dados (FD)

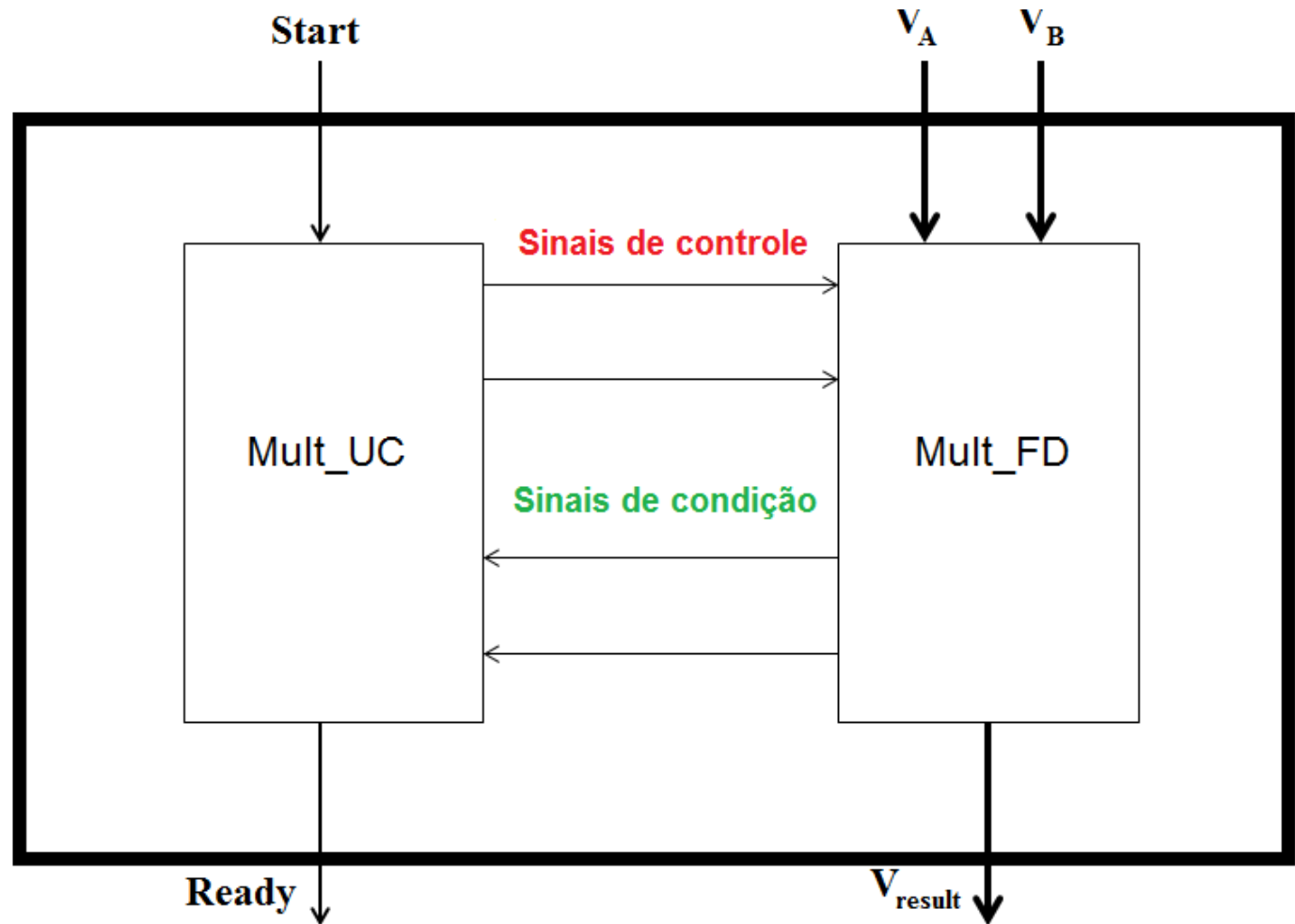


Multiplicador

4. Elementos do fluxo de dados (FD)

- Alocamos componentes para armazenar variáveis
 - ex: registradores, contadores, memórias
- Alocamos componentes para operar dados e gerar os sinais de condição:
 - ex: ULA, somadores, subtratores, deslocadores, comparadores
- Conectamos os componentes:
 - fios, multiplexadores, barramentos

Multiplicador

- 4. Elementos do fluxo de dados (FD)

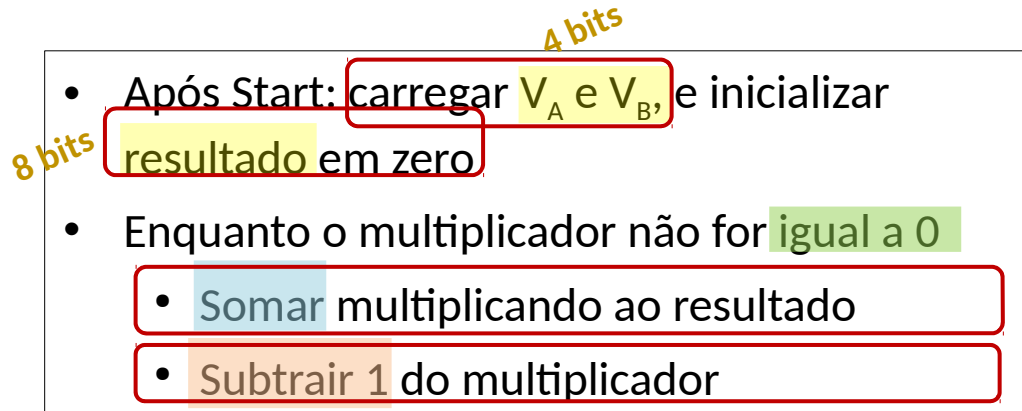

1. Registradores
(Ra, Rb: 4 bits ; result: 8 bits)

2. Detector de 0

3. Somador

4. Subtrator de 1

result: sinal
de reset

5a. interconexões: $Ra \leq Va$
 $Rb \leq Vb$


5b. interconexões: $result \leq somador$
 $somador \leq (Ra, result)$

5c. interconexões: $Rb \leq subtrator$
 $subtrator \leq (Rb, 1)$

Mux em Rb


Multiplicador

- 4. Fluxo de Dados

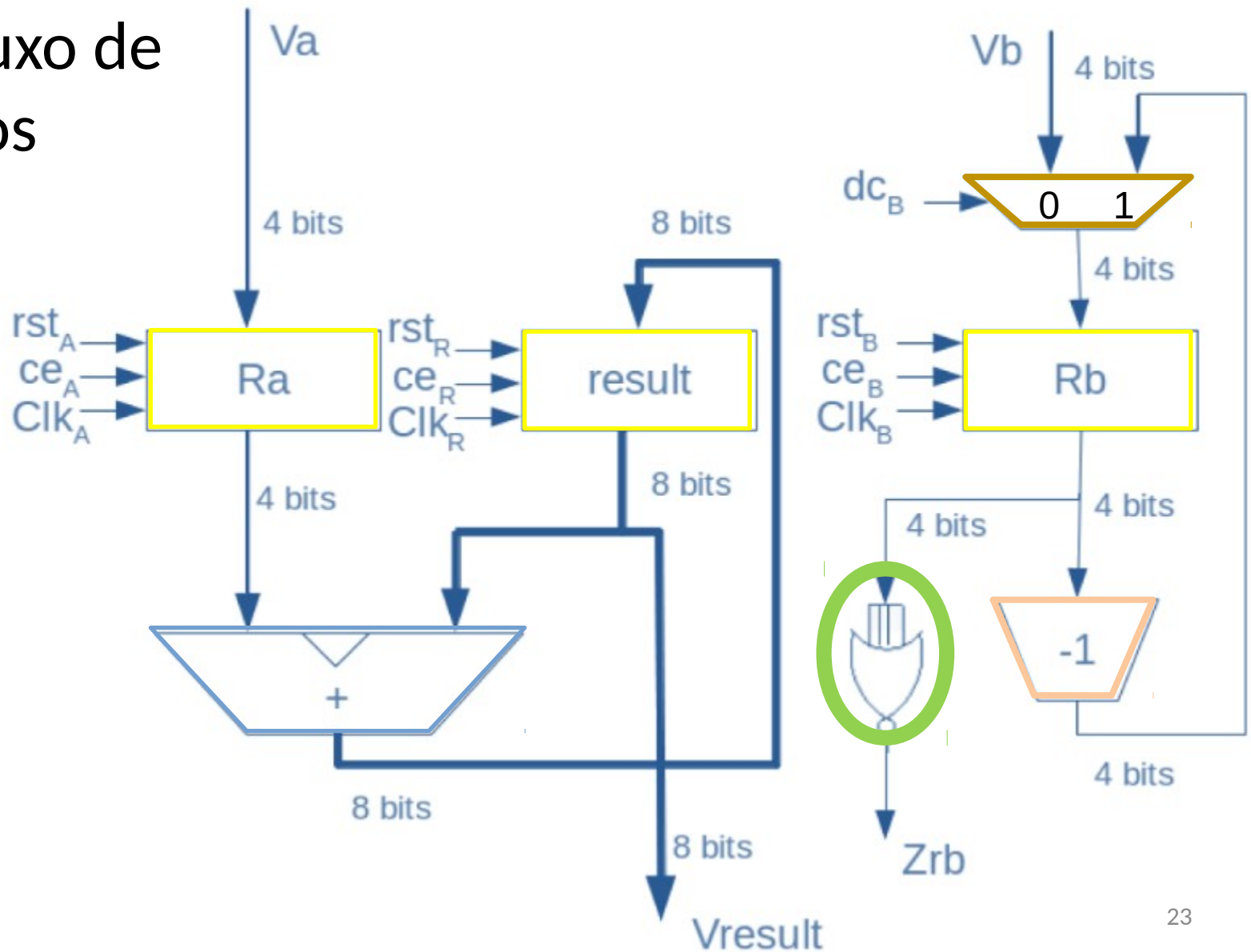

Multiplicador



5. FD: sinais de *status* e controle

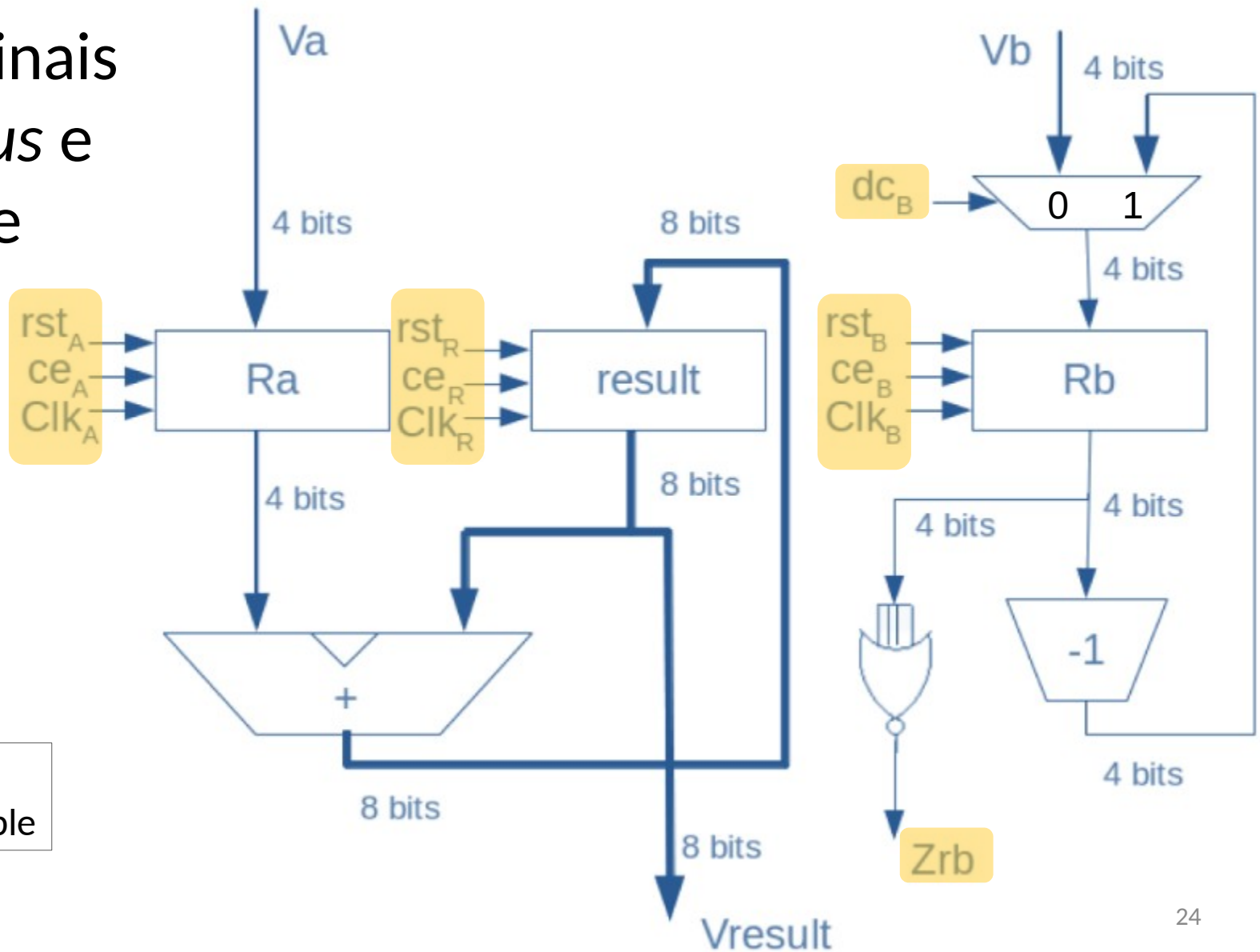

Multiplicador

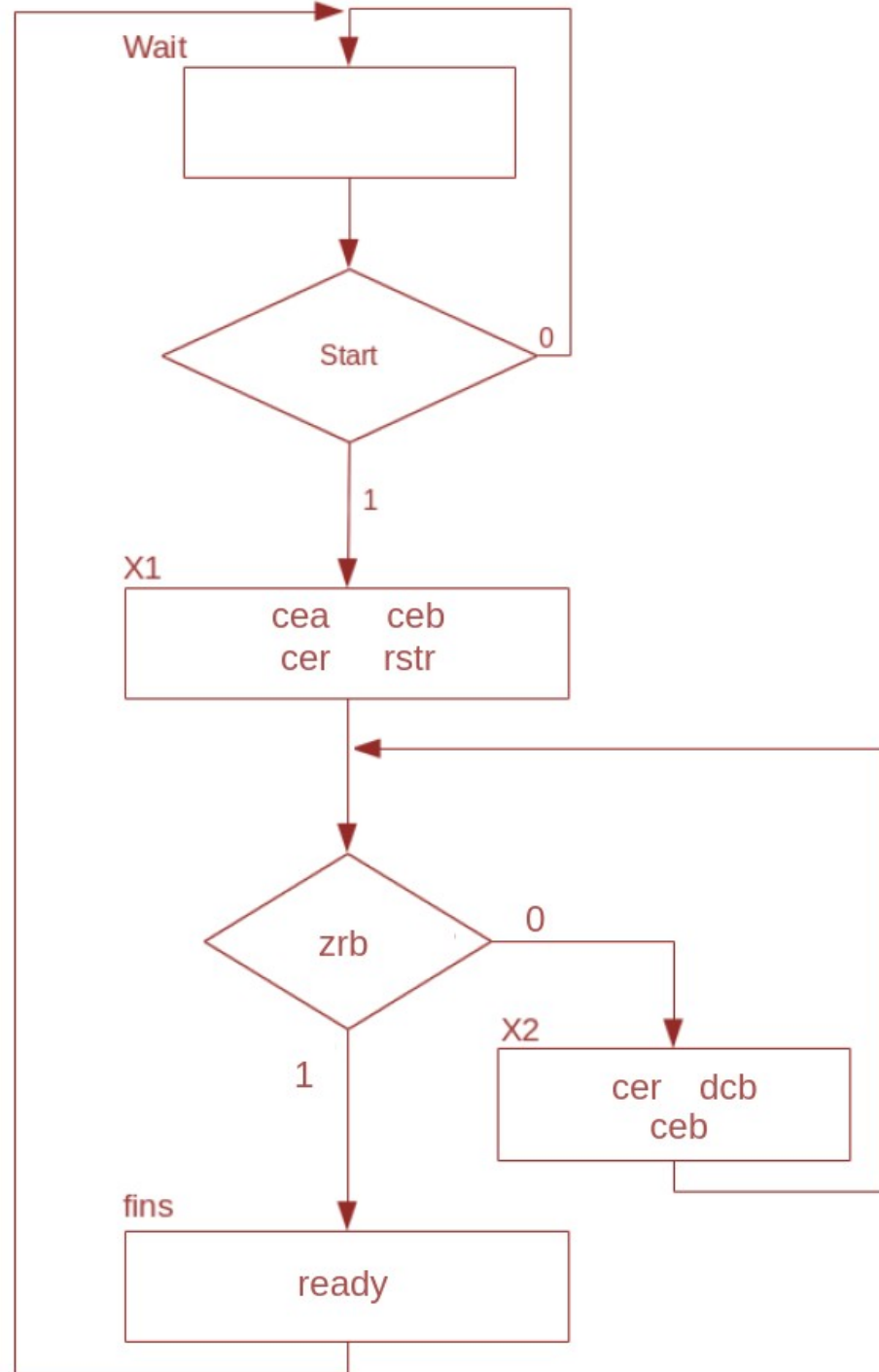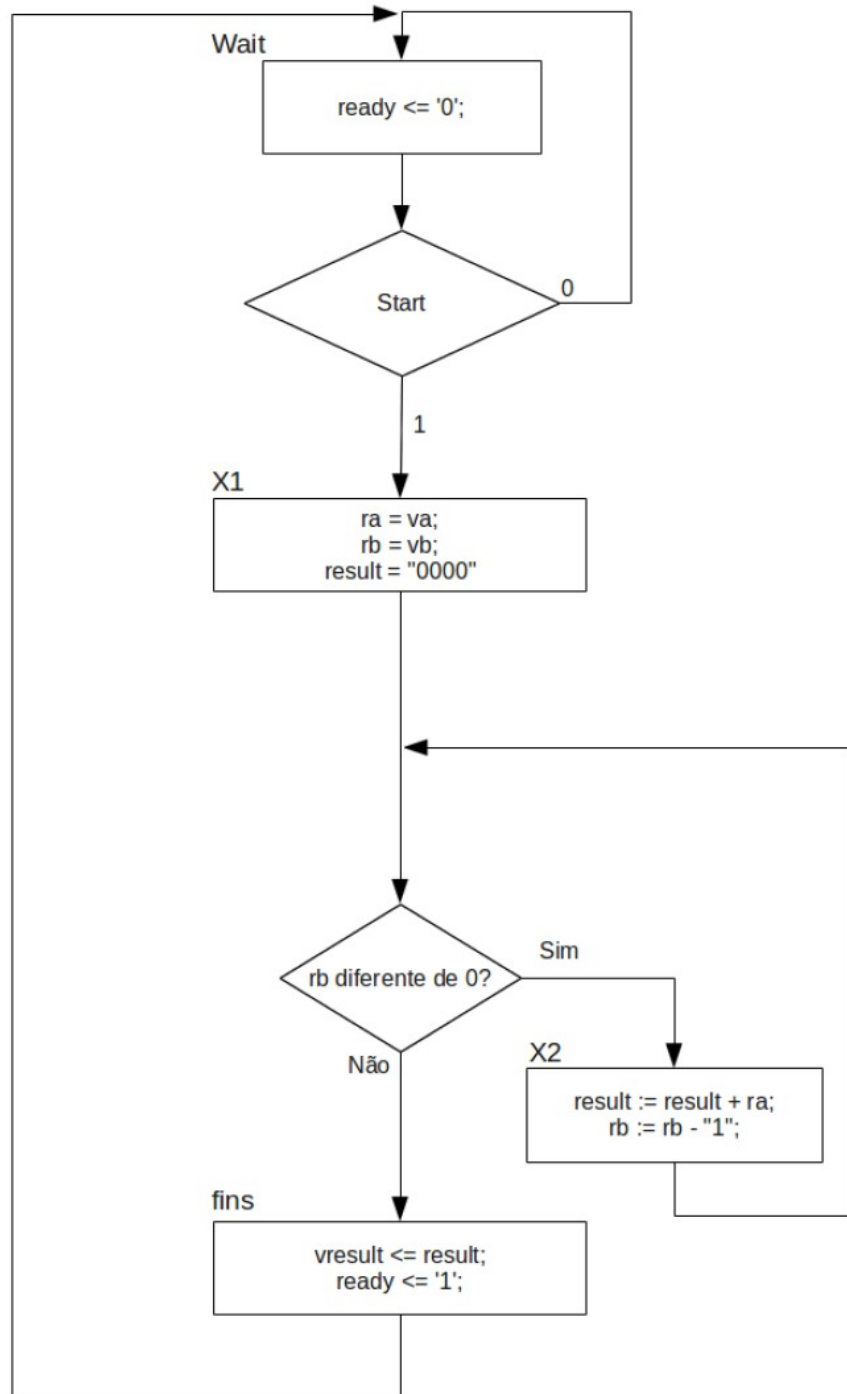6. Detalhar ASM da unidade de controle


- A Unidade de controle pode ser projetada a partir do diagrama ASM de alto nível:
 - Substitua cada operação sobre os dados pelos sinais de controle que devem ser ativados
 - Substitua condições sobre os dados pelos sinais de status correspondentes



Multiplicador




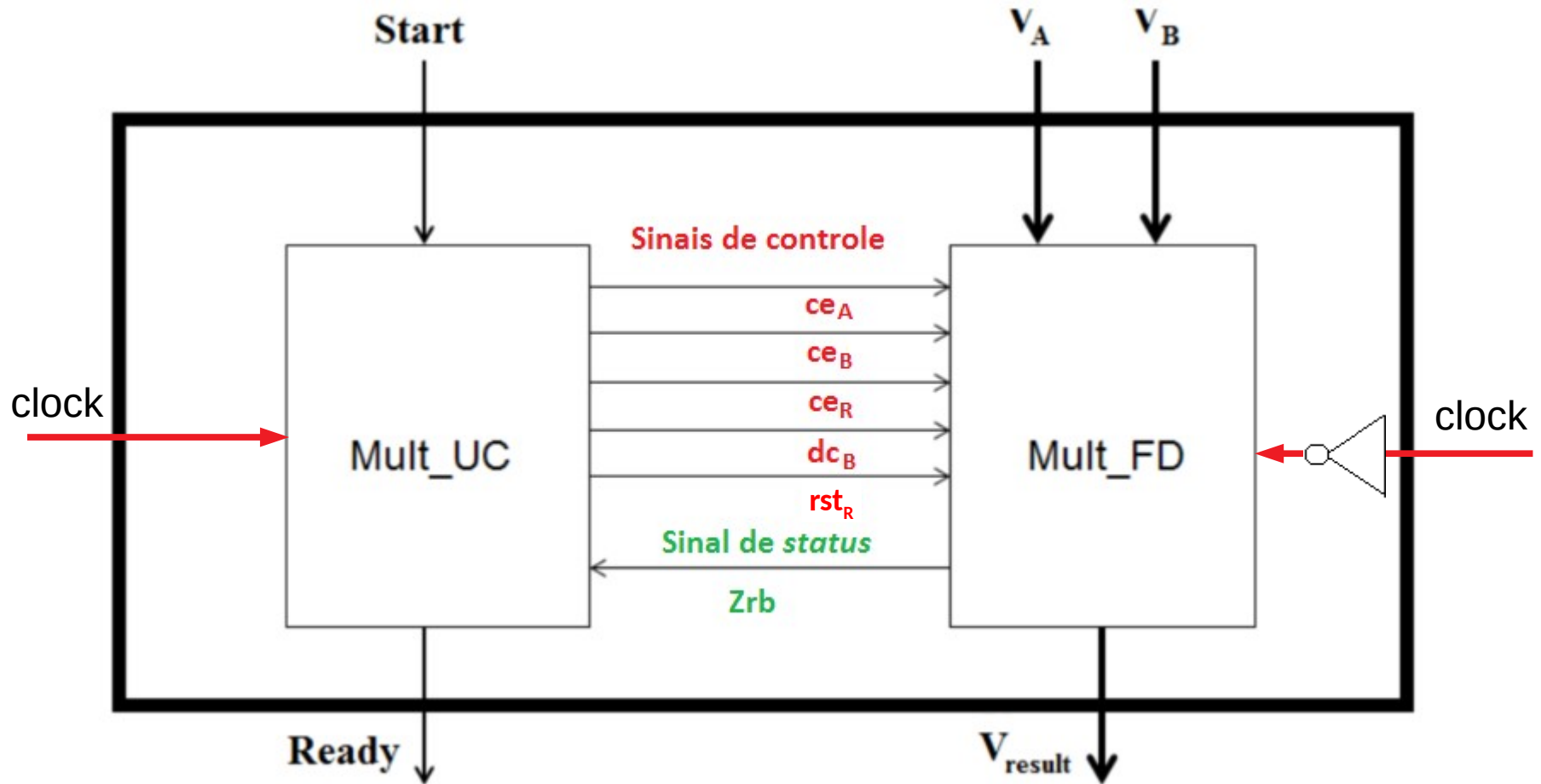
7. Conexão de FD e UC

- Clock do FD é a negação do clock da UC!




Por que inverter o clock no FD?

    Vejamos um exemplo simples onde não invertemos...



Por que inverter o clock no FD?

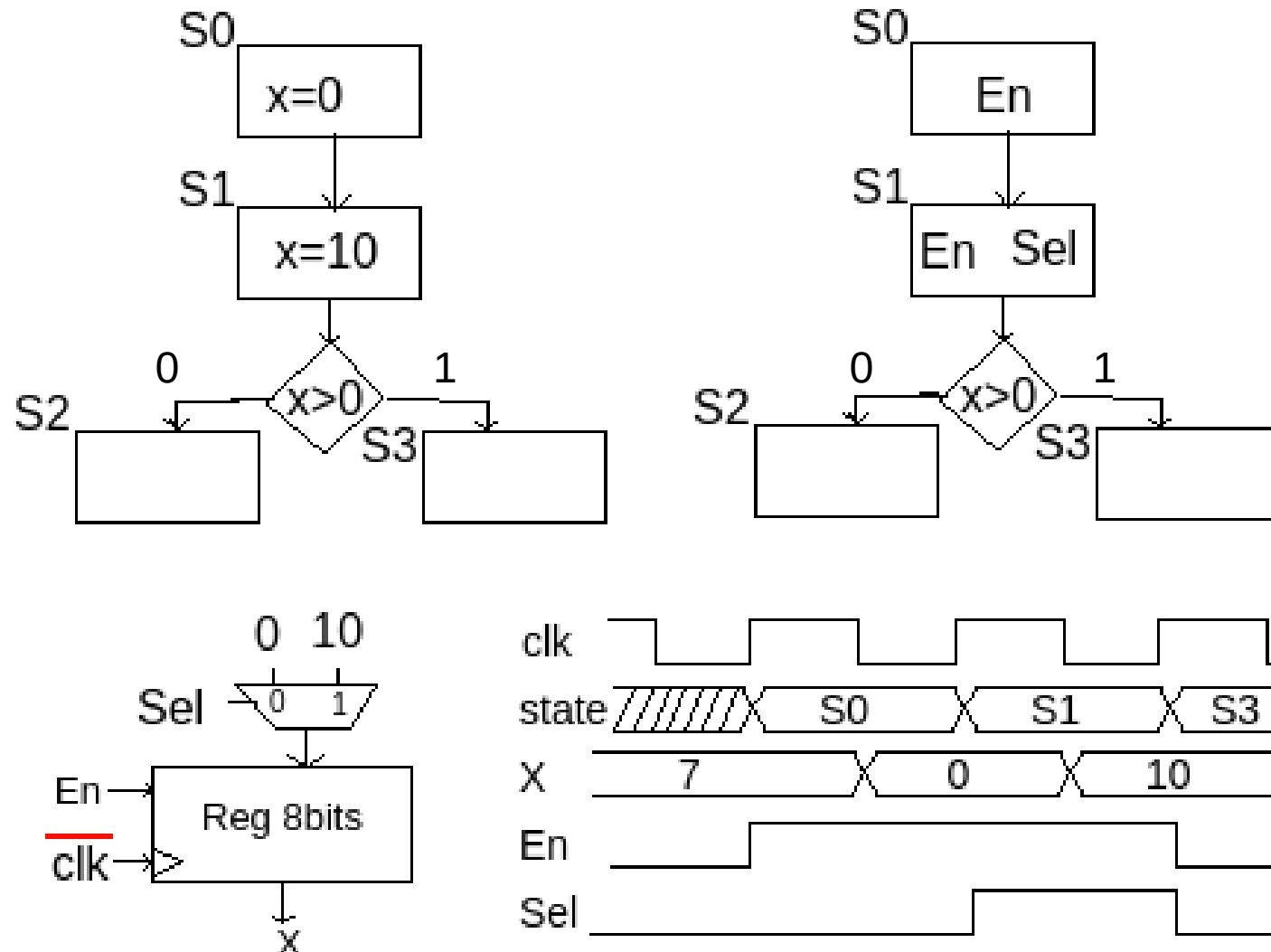Comparando com o clock invertido no FD...





Multiplicador

- Podemos assumir que o clock será o mesmo para UC e FD
- Nesse caso, precisaríamos levar em conta o atraso de um estado na atualização dos valores dos registradores
- Tipicamente, isso leva a um diagrama ASM com um número maior de estados
- Podemos fazer isso com o Multiplicador, no que chamaremos de Multiplicador v2

Multiplicador


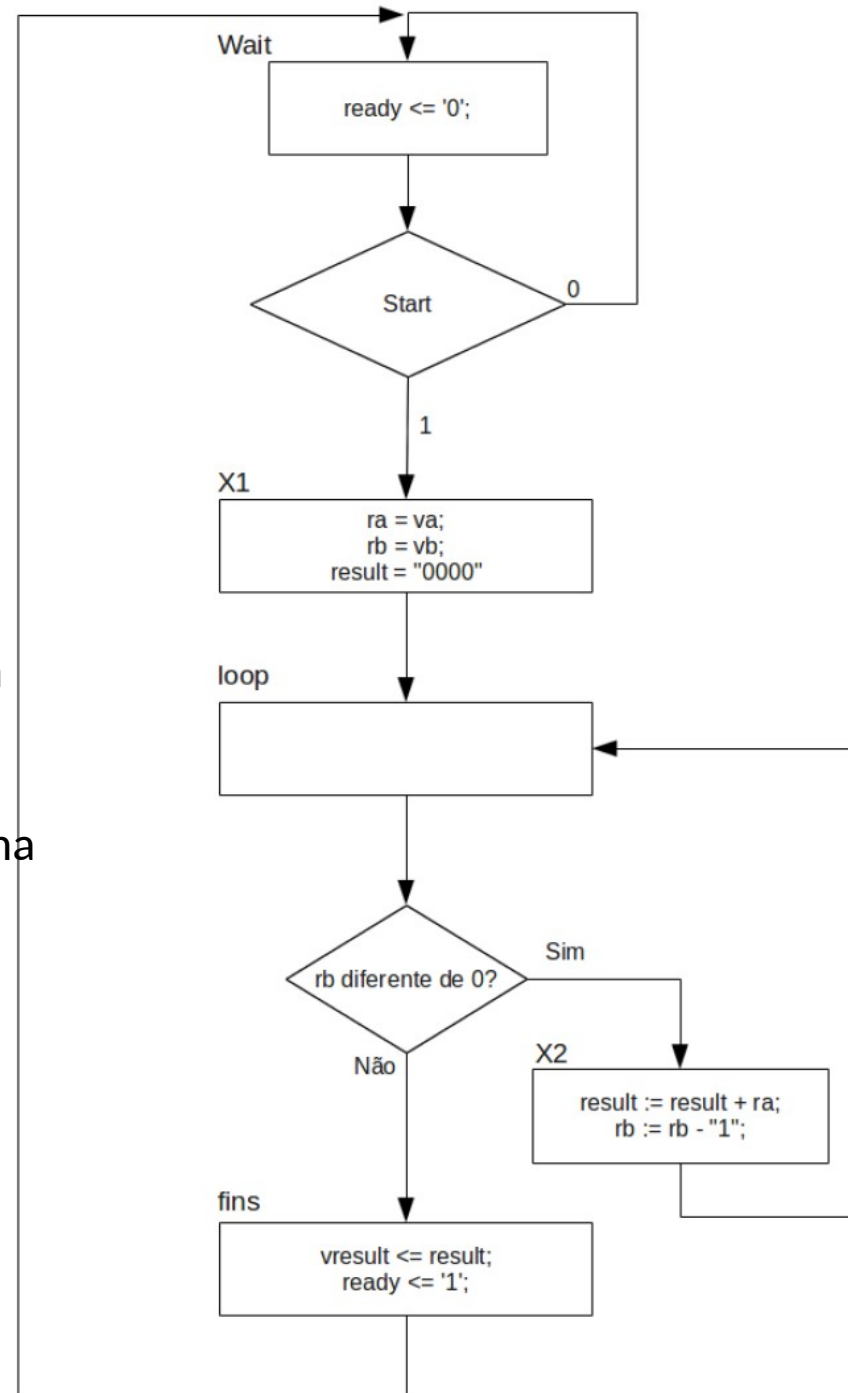
 
3. Diagrama ASM de alto nível (v2)

- Quando a MEF entra em X1 ou X2, o enable do registrador Rb é ativado
- Isso faz com Rb seja atualizado na próxima borda de subida do clock no FD
- Se a transição da máquina acontecer nesta mesma borda, testaremos o valor antigo de Rb
- Precisamos do estado *dummie loop*



Multiplicador

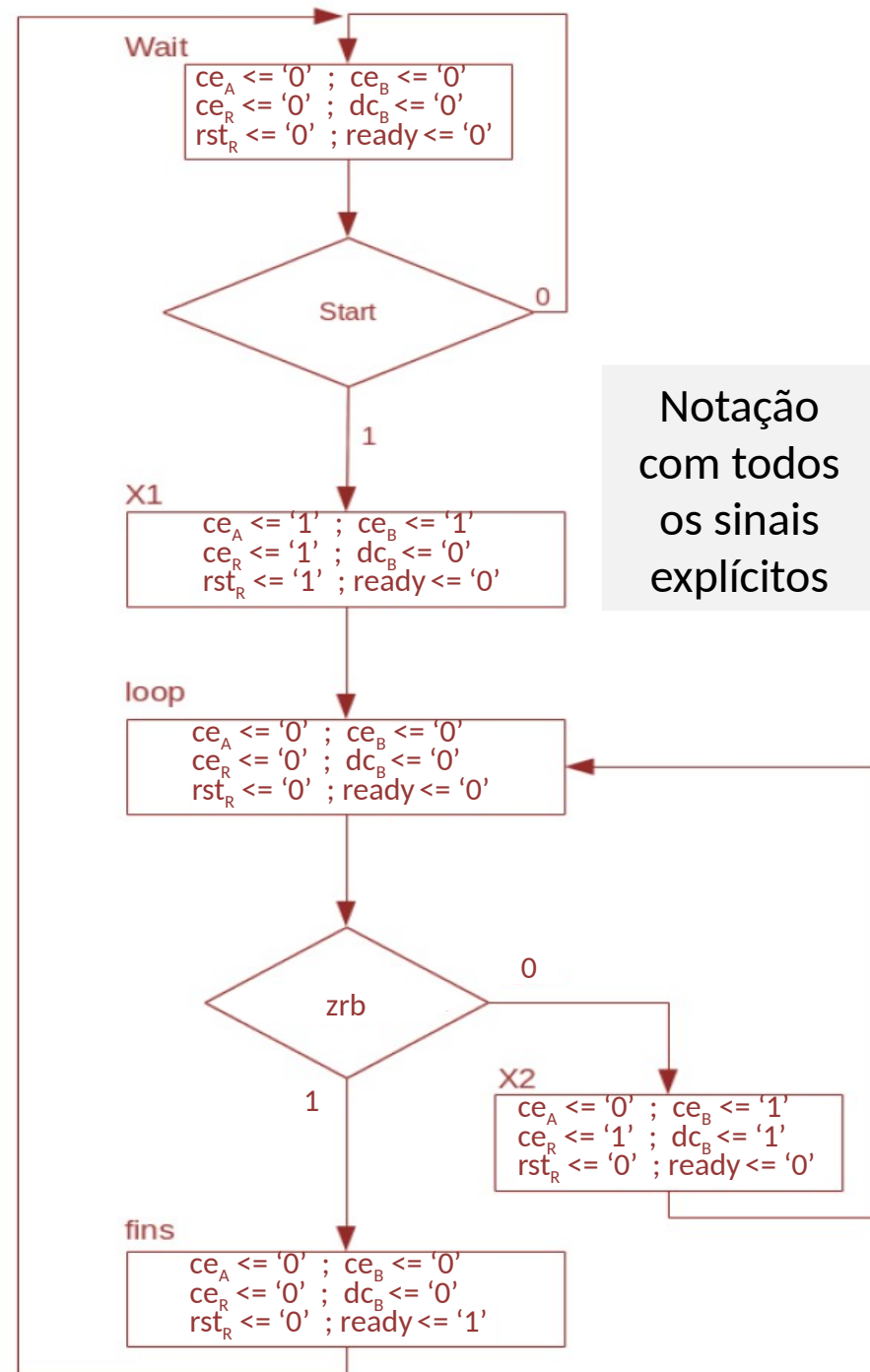 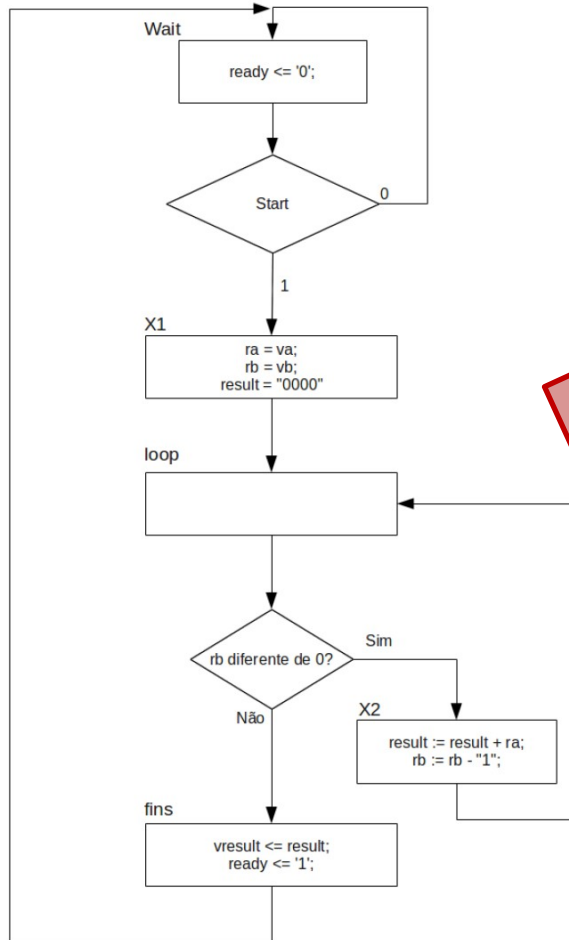6. Detalhar ASM da unidade de controle (v2)




Notação
com todos
os sinais
explícitos

Multiplicador

7. Conexão de FD e UC (v2)

- Clock do FD é igual ao clock da UC!

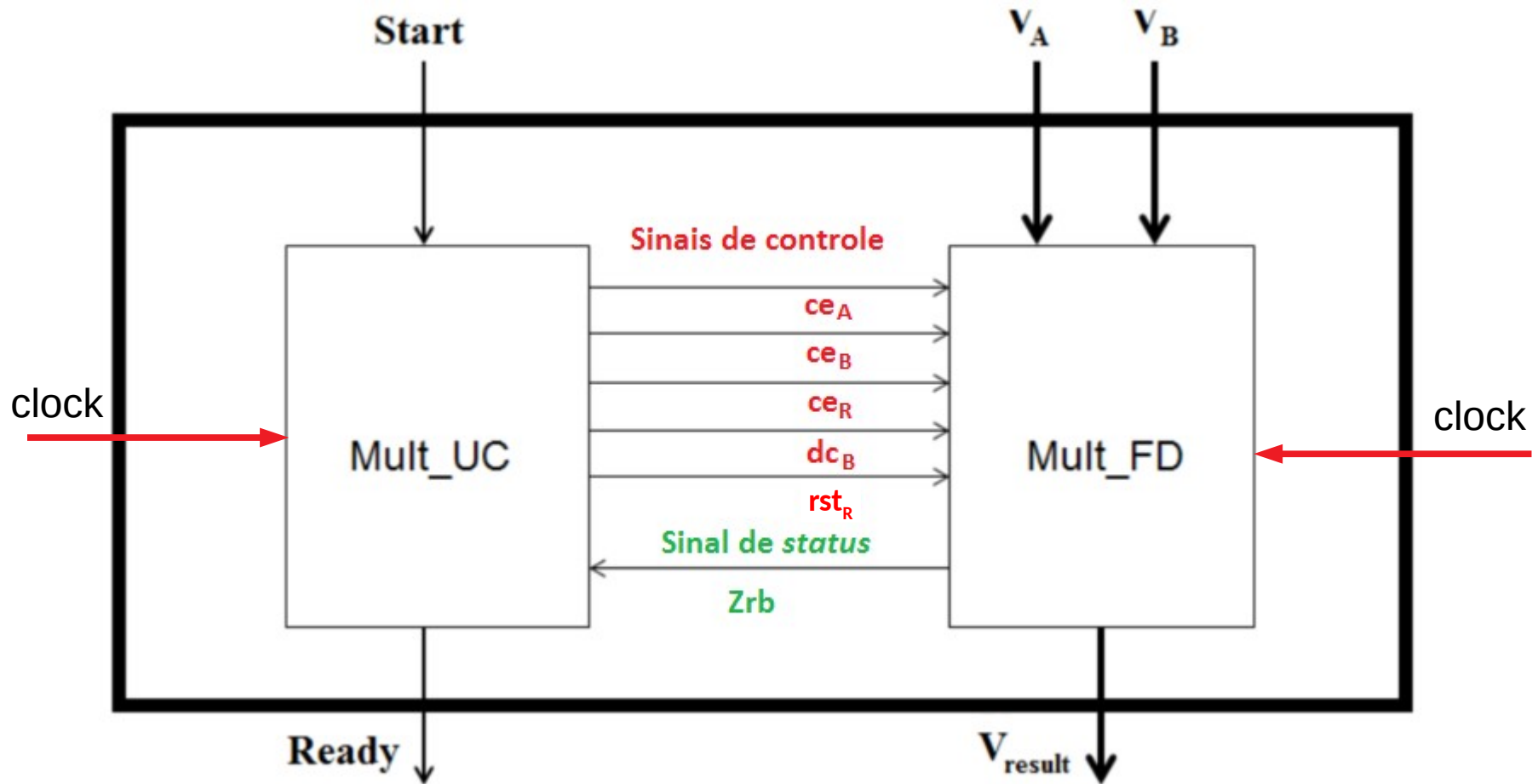

EXERCÍCIO (RESOLVIDO): RAIZ INTEIRA

Raiz Inteira

- Projetar circuito de cálculo da raiz quadrada, baseado no algoritmo abaixo.

```
unsigned long sqrt(unsigned long a) {  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a) {  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```

DICA: veja vídeo em <https://www.youtube.com/watch?v=38md9YNPee0>

Raiz Inteira

- Exemplo de execução do algoritmo

sqrt(51)= ?

```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```


a	square	delta	delta/2-1
51,	1,	3,	0
51,	4,	5,	1
51,	9,	7,	2
51,	16,	9,	3
51,	25,	11,	4
51,	36,	13,	5
51,	49,	15,	6
51,	64,	17,	7

sqrt(51)=7

Raiz inteira


- Pseudocódigo e ASM de alto nível
 - Comece o projeto com a elaboração de um diagrama ASM de alto nível que modela o funcionamento do circuito;
 - Considere um sinal de entrada *go* que inicia o cálculo e uma saída *done* que avisa do seu término;
 - *Solução nos próximos slides...*
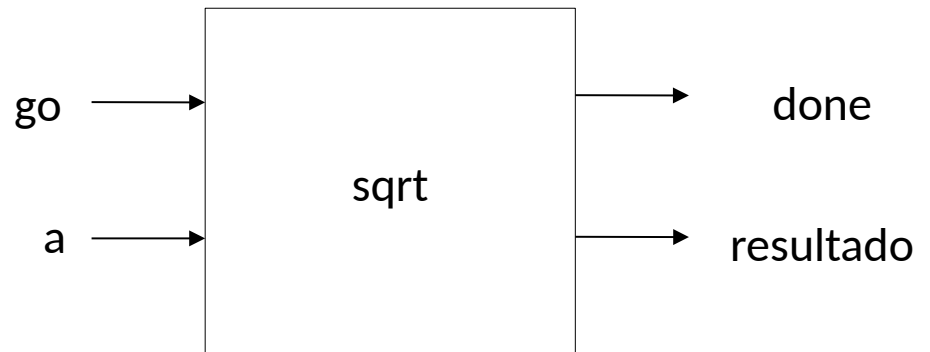
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```




Raiz inteira

- ASM de alto nível

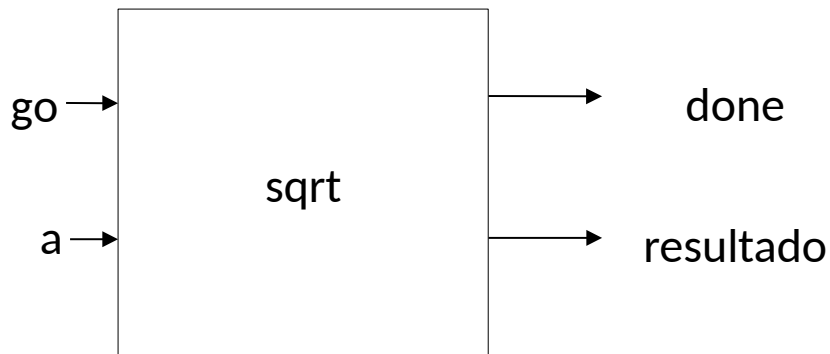
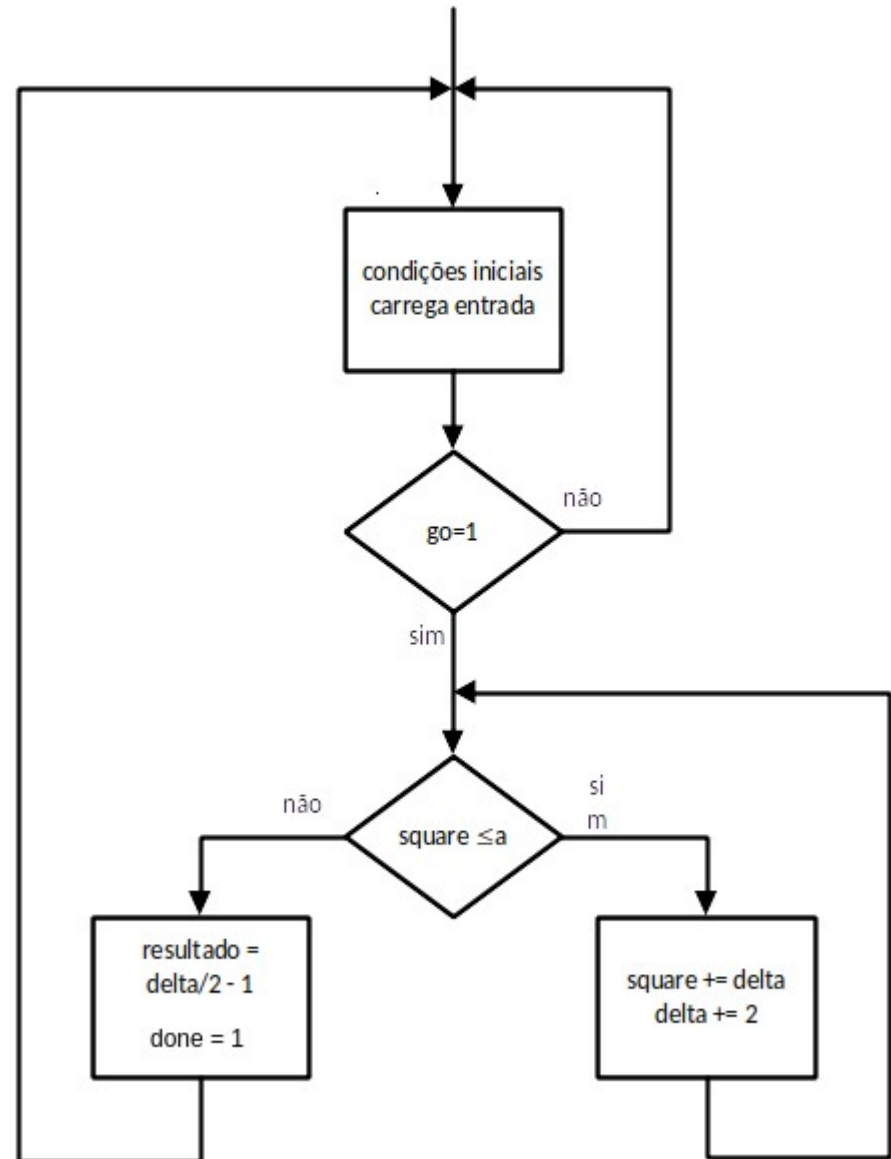
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



Raiz Inteira


- Fluxo de dados
 - Quais os elementos do fluxo de dados?

```
unsigned long sqrt(unsigned long a) {  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a) {  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```

Raiz Inteira

- Fluxo de Dados

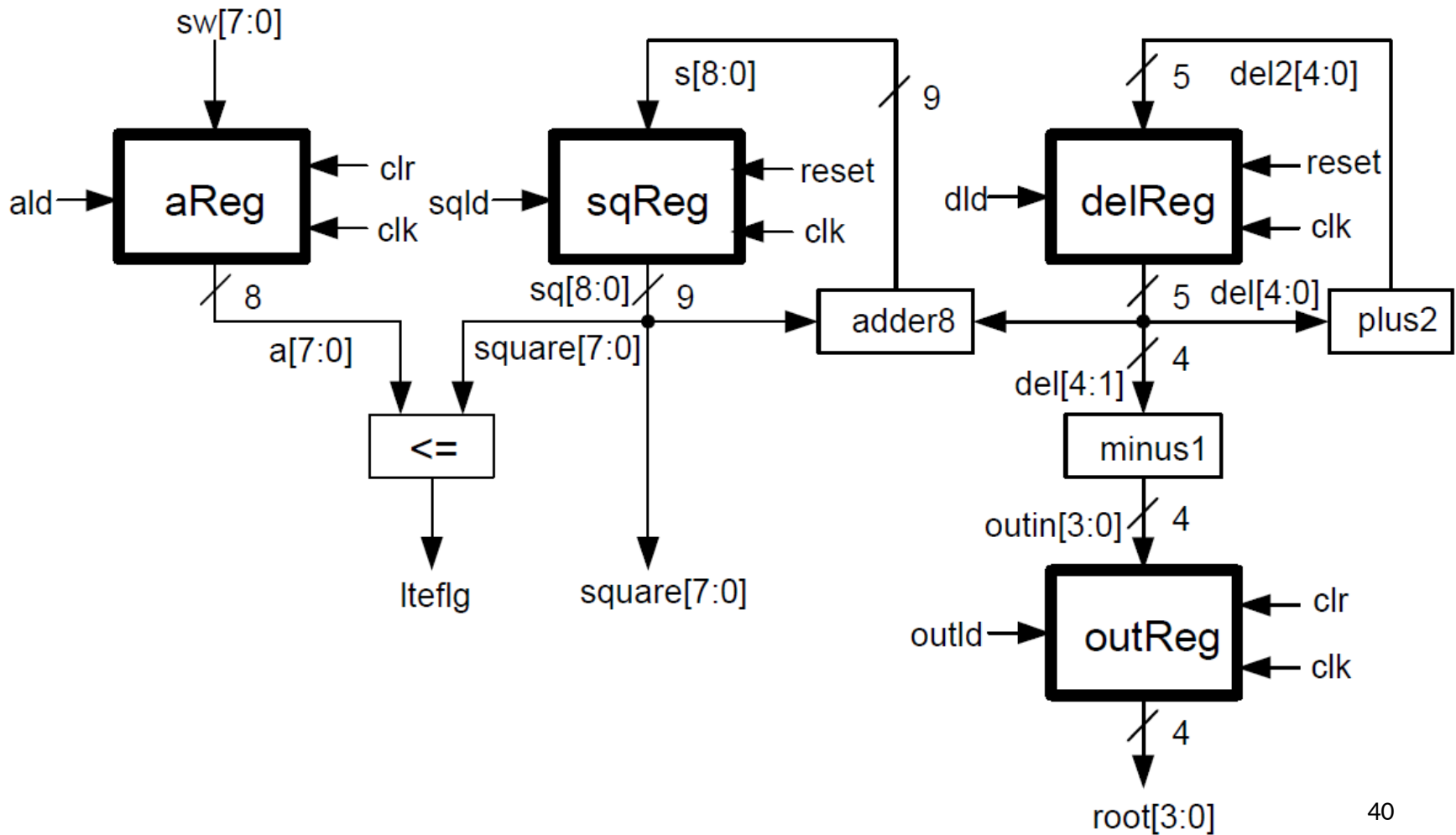
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



Raiz inteira

- Fluxo de dados

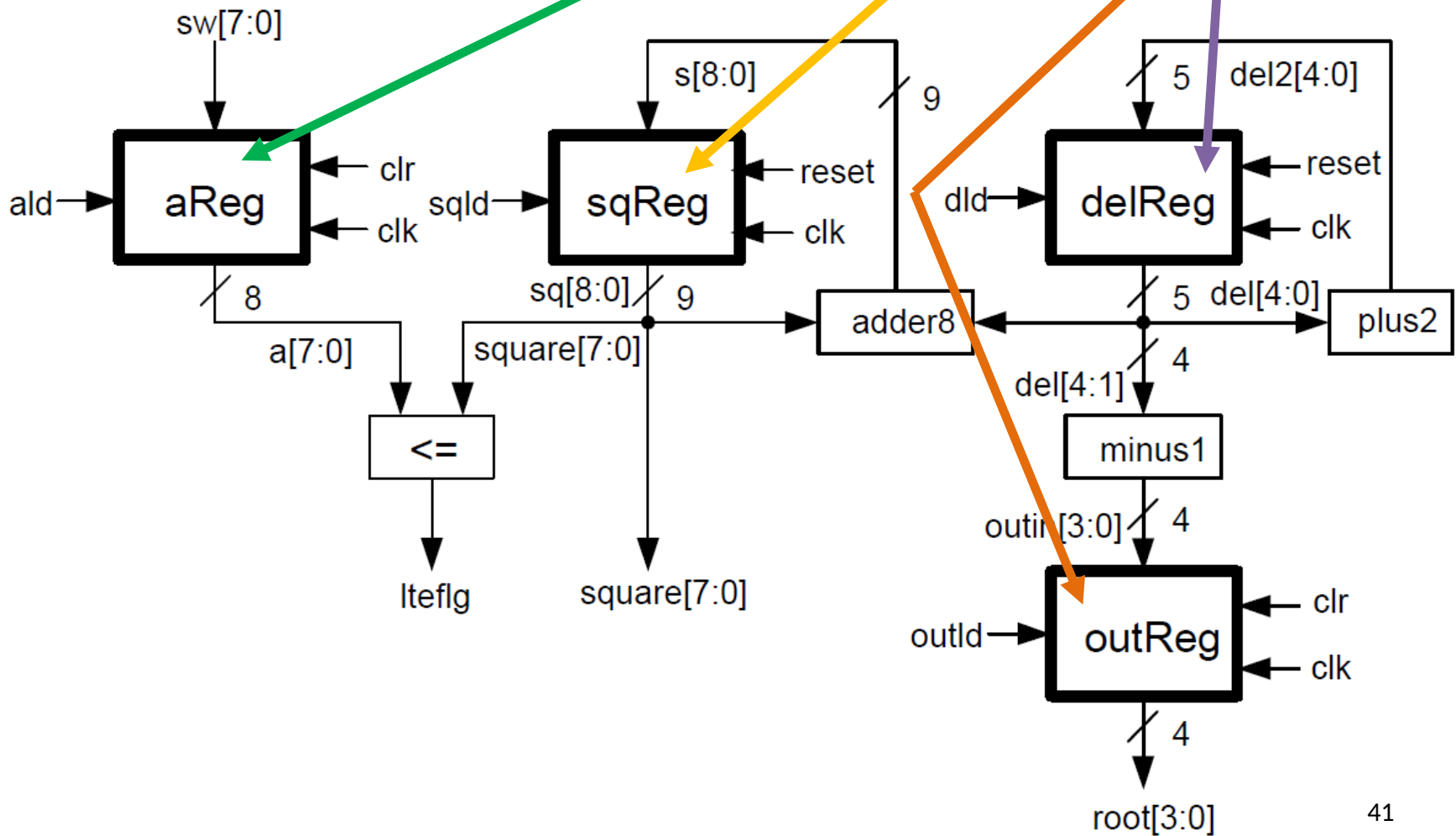
```
unsigned long sqrt(unsigned long a) {  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



Raiz inteira

- Fluxo de dados
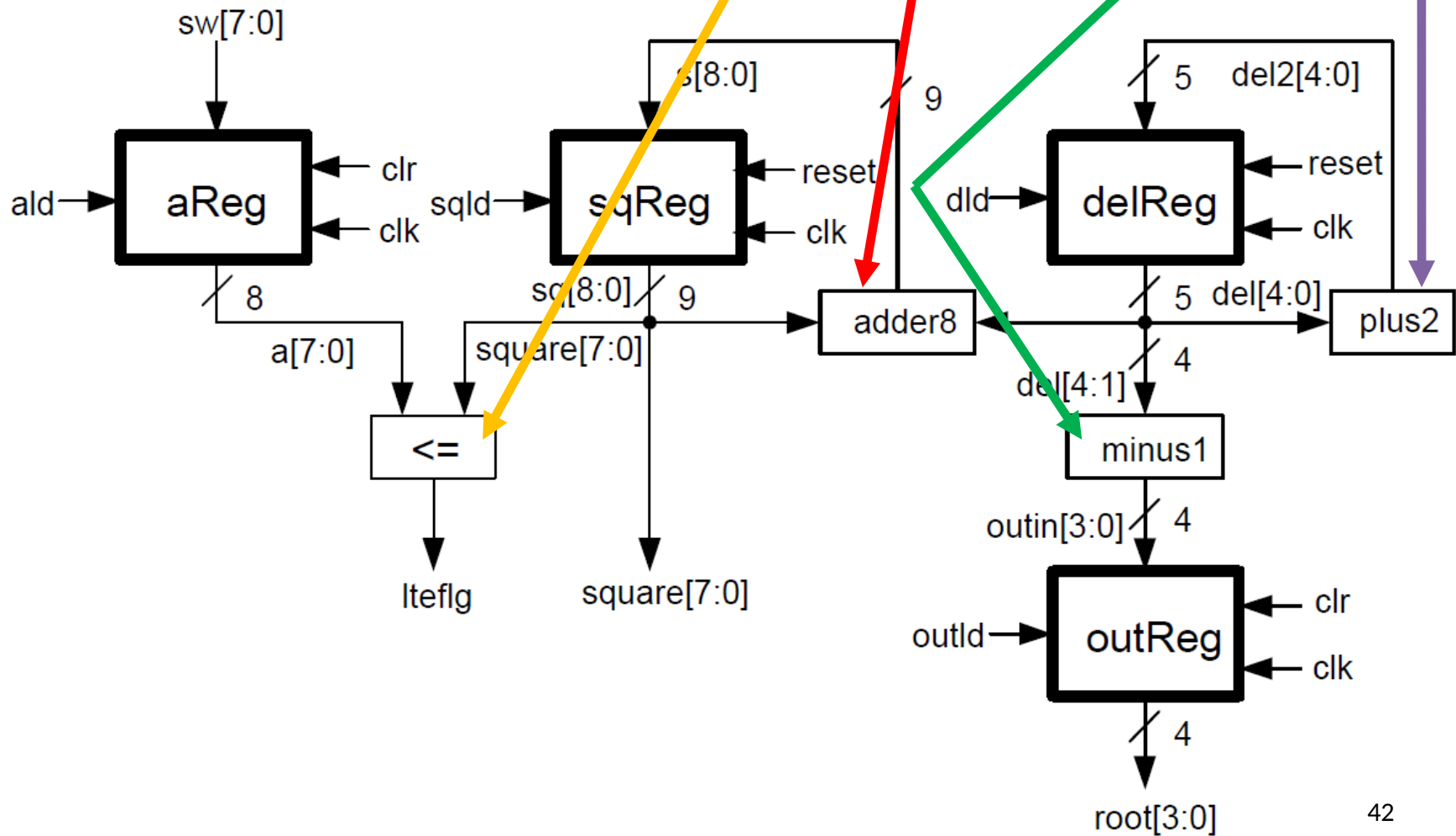
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while (square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



Raiz inteira


- Fluxo de dados
 - Como inicializar, com valores adequados, as variáveis `square` e `delta`?
 - Em VHDL, podemos definir o valor armazenado por um registrador quando *resetado*



```
unsigned long sqrt(unsigned long a) {  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a) {  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```

Raiz inteira

- A Unidade de controle pode ser projetada a partir do diagrama ASM de alto nível:
 - Substitua cada operação sobre os dados pelos sinais de controle que devem ser ativados
 - Substitua condições sobre os dados pelos sinais de status correspondentes
 
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



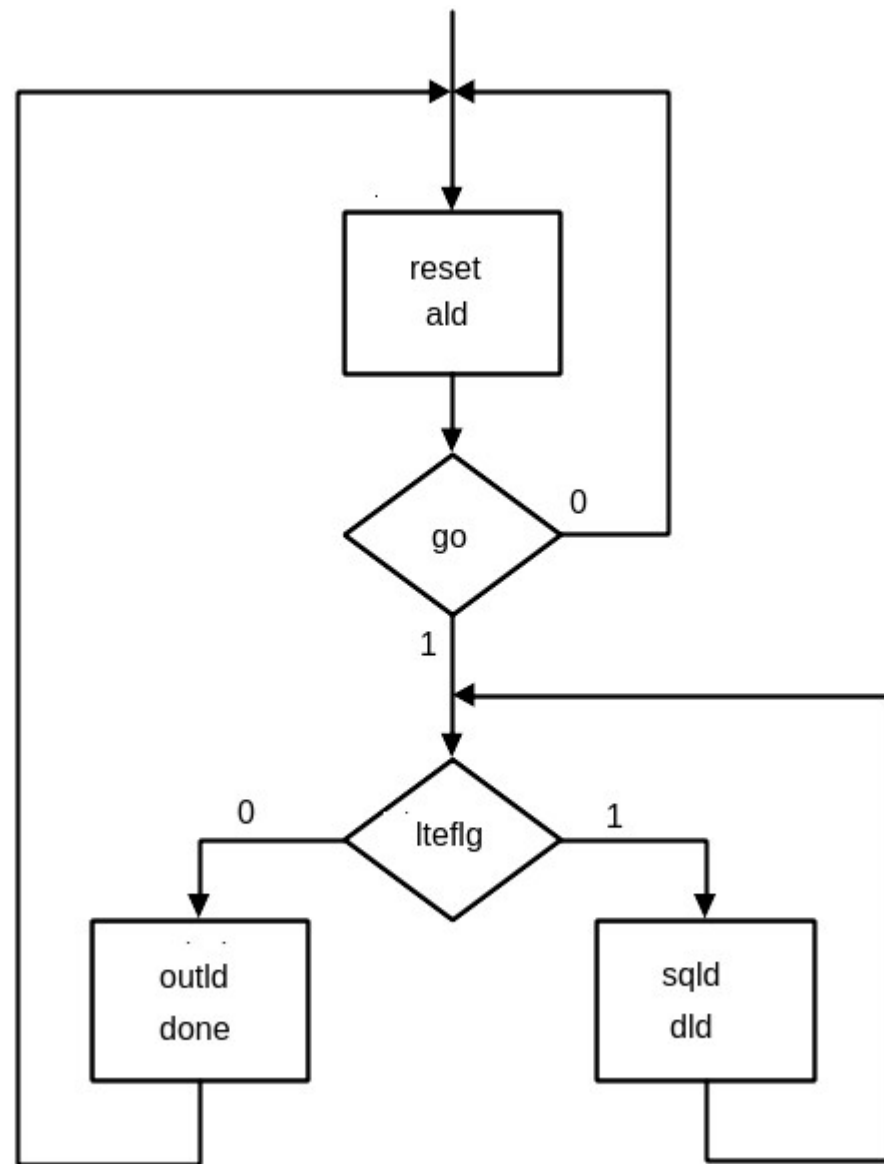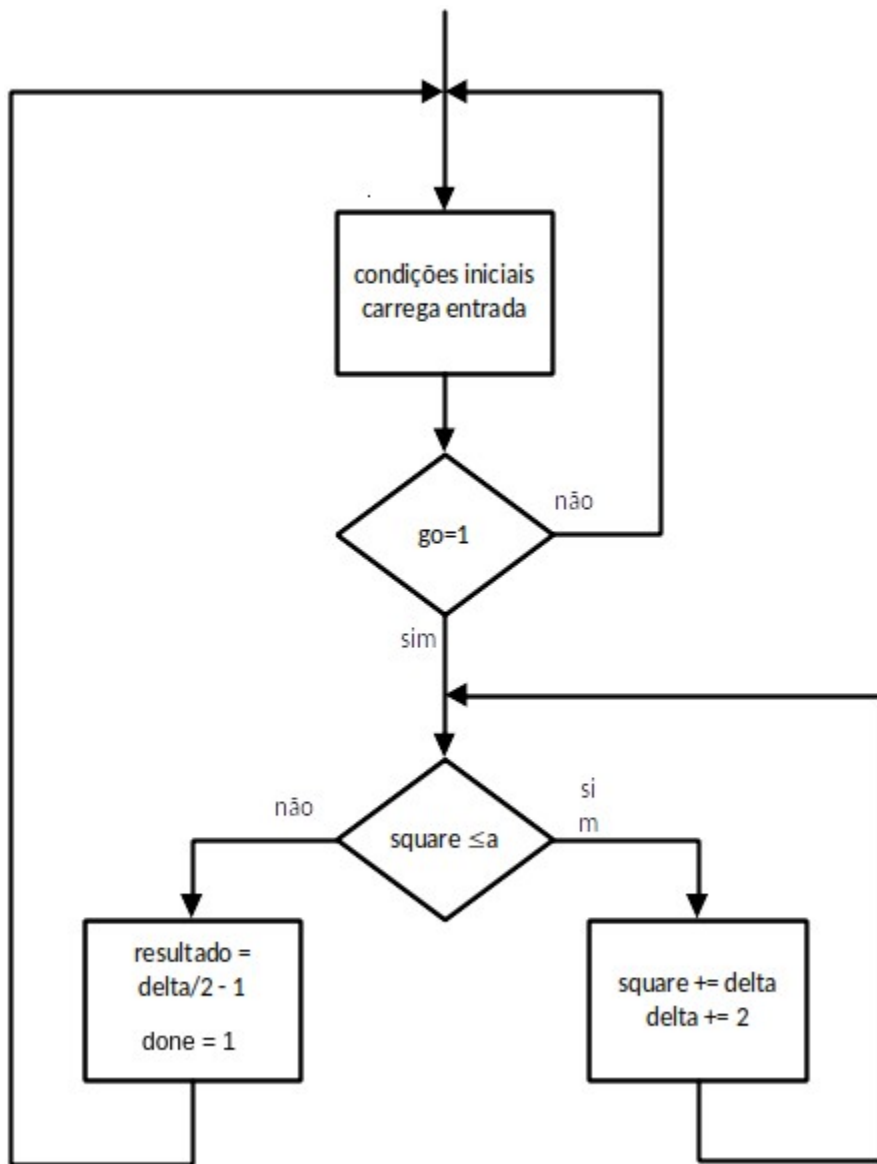


Raiz inteira

- Conexão FD e UC



**Clock do FD é a negação
do clock da UC!**
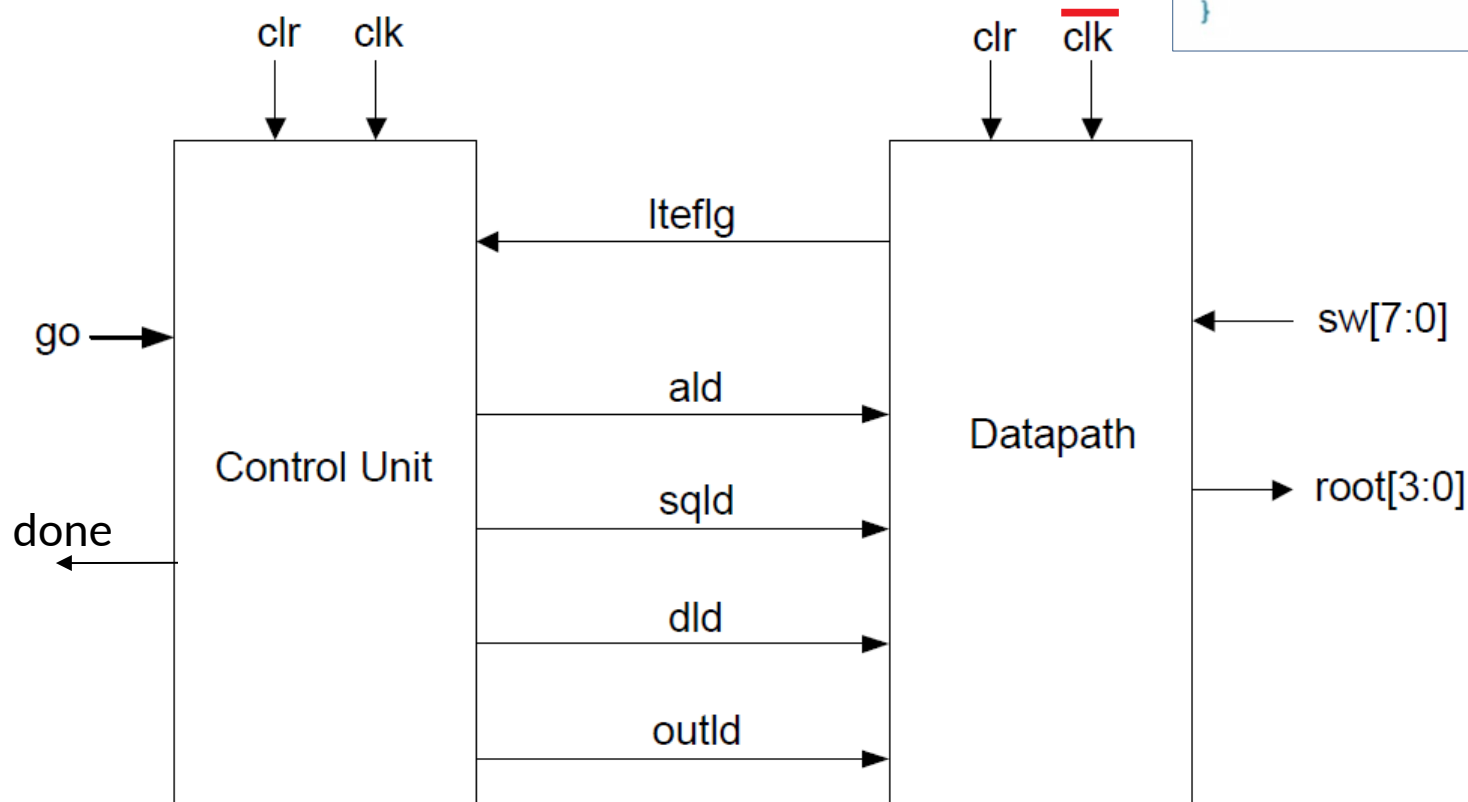
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



Raiz inteira v2

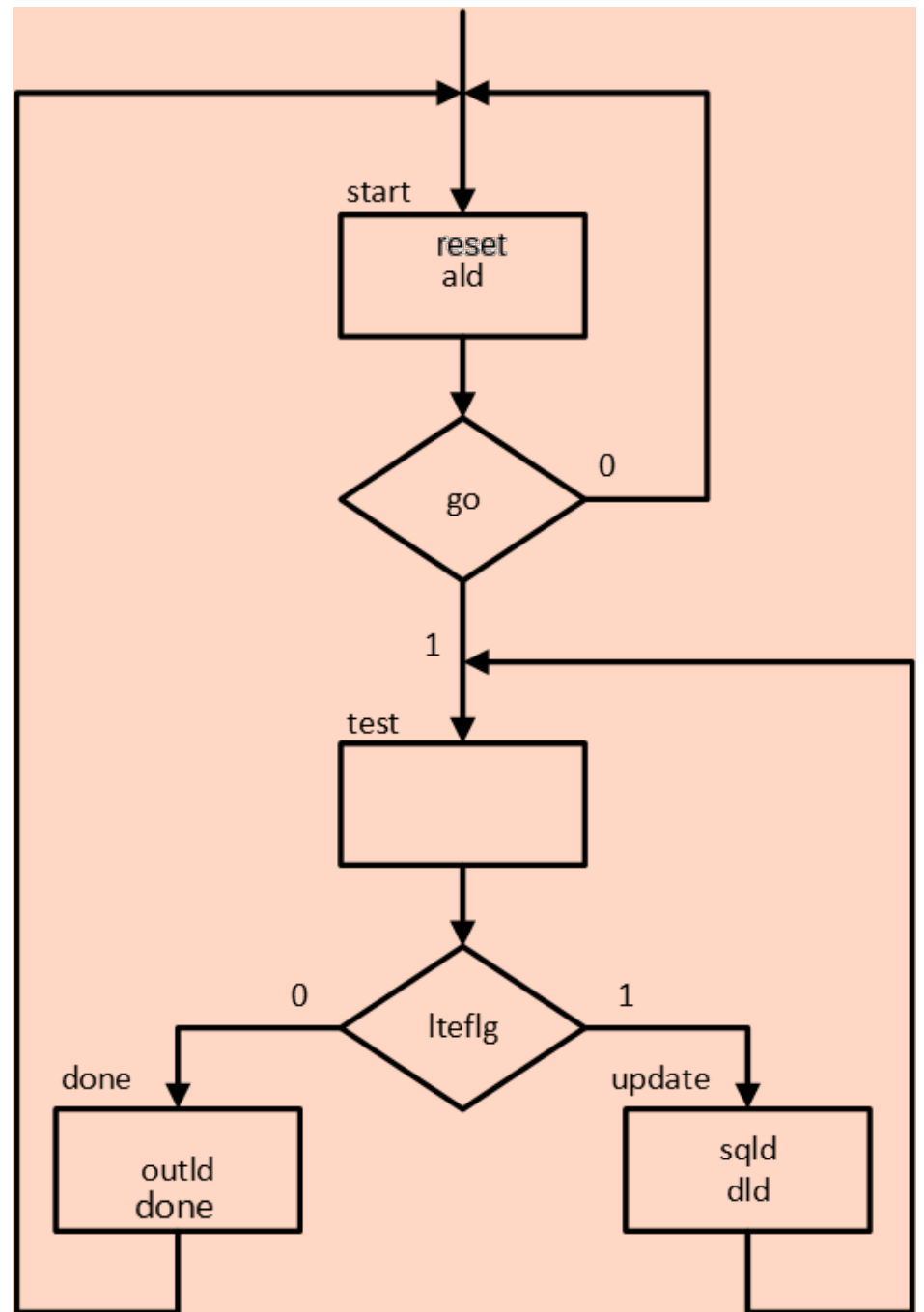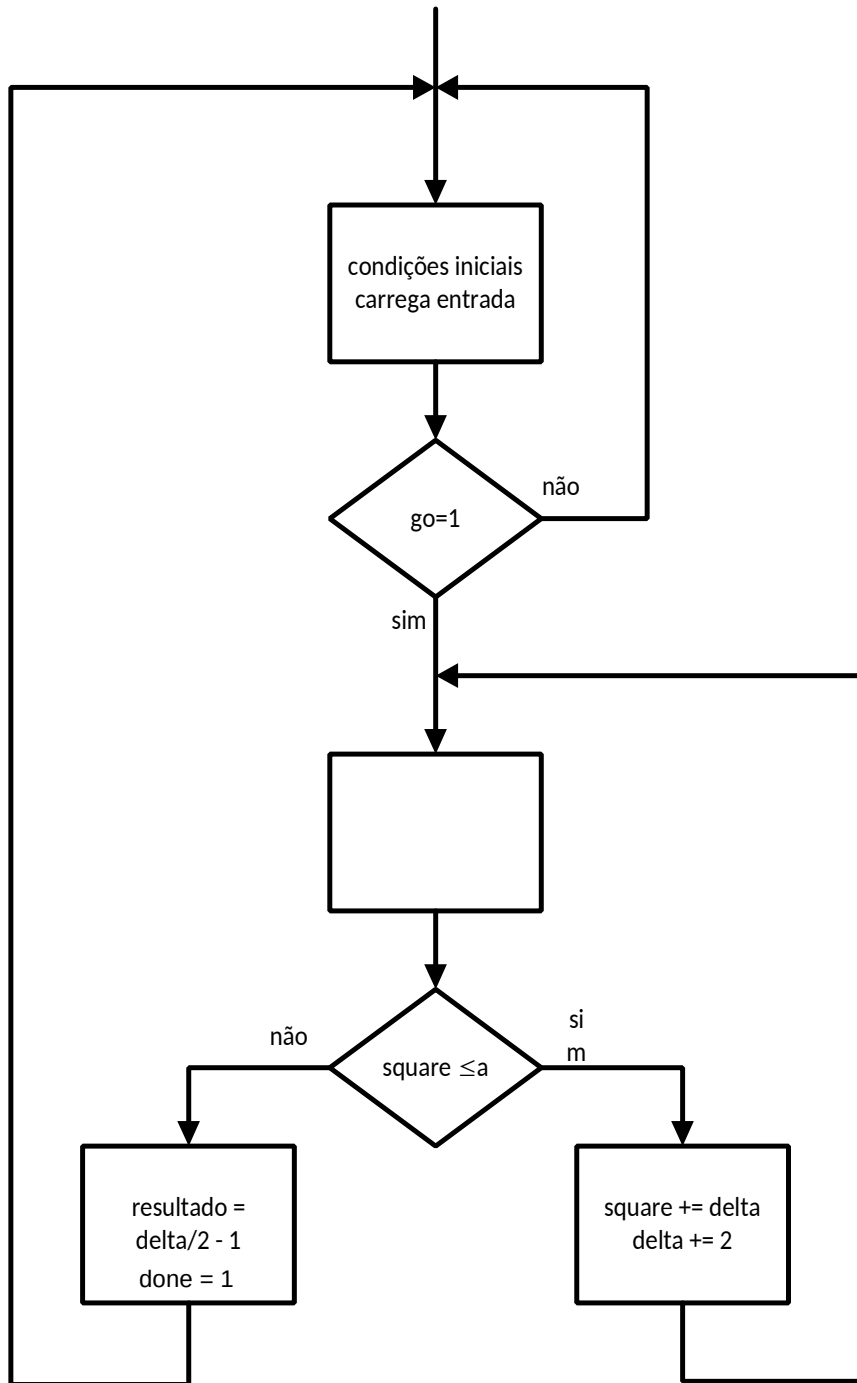- Novamente, podemos projetar uma solução assumindo que o clock da UC é igual ao clock do FD
- Isso alteraria o diagrama ASM de alto nível
- Consequentemente, alteraria a Máquina de Estados da Unidade de Controle




Raiz inteira

- Conexão FD e UC (v2)

Clock do FD é igual ao clock da UC!

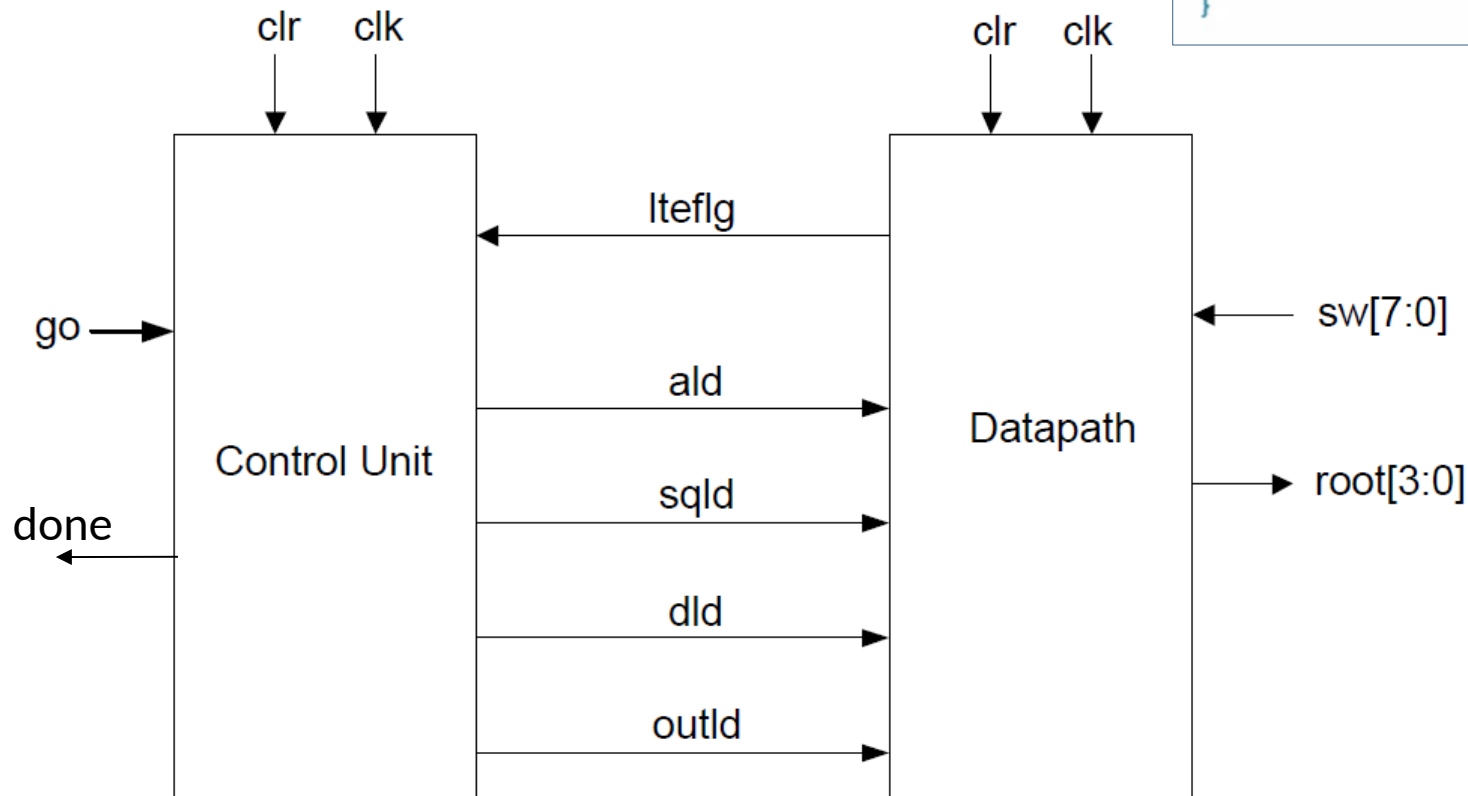
```
unsigned long sqrt(unsigned long a){  
    unsigned long square = 1;  
    unsigned long delta = 3;  
    while(square <= a){  
        square += delta;  
        delta += 2;  
    }  
    return (delta/2 - 1);  
}
```



APÊNDICE: PROJETO MÁXIMO DIVISOR COMUM

Máximo Divisor Comum

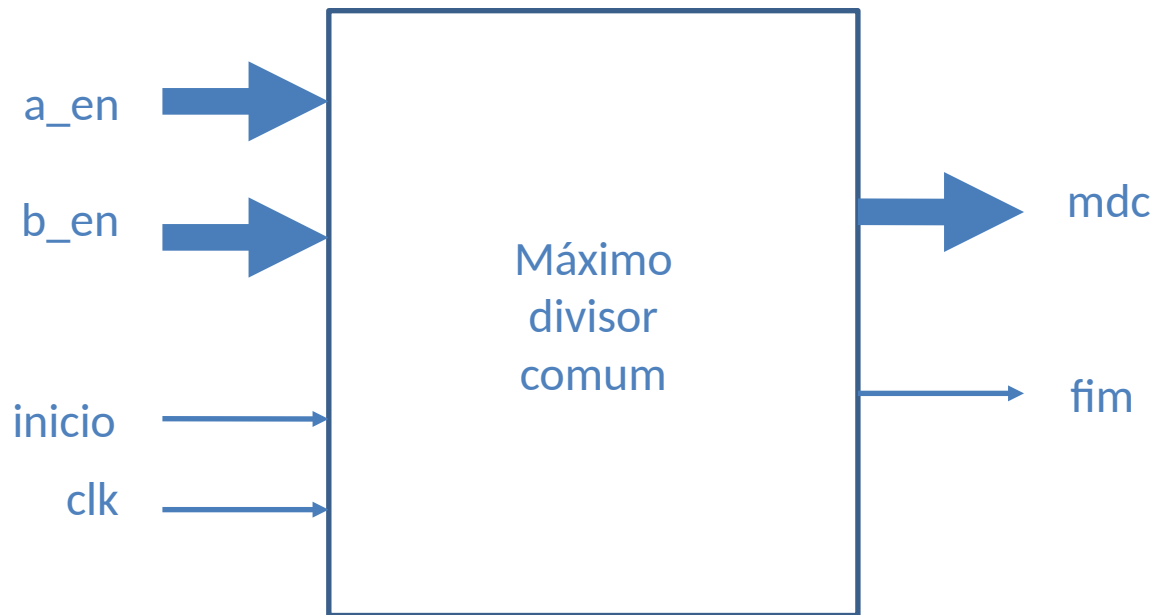- Circuito que calcula o **máximo divisor comum** de dois números inteiros positivos a e b.



Referência: **D'Amore**, *VHDL: descrição e síntese de circuitos digitais*, 2ª edição, 2012 . Capítulo 16.

Máximo Divisor Comum

- **Algoritmo de Euclides:**

```
int a, b; //entradas
```


```
while ( a != b) {  
    if ( a > b) {a = a - b ; }  
    else      {b = b - a ;}  
}
```

```
mdc = a;
```

Ex.: mdc (15,10)

a	b	
15	10	$a \neq b$ e $a > b \rightarrow a = a - b$
5	10	$a \neq b$ e $a < b \rightarrow b = b - a$
5	5	$a = b \rightarrow \text{mdc} = a$

Diagrama ASM de alto nível

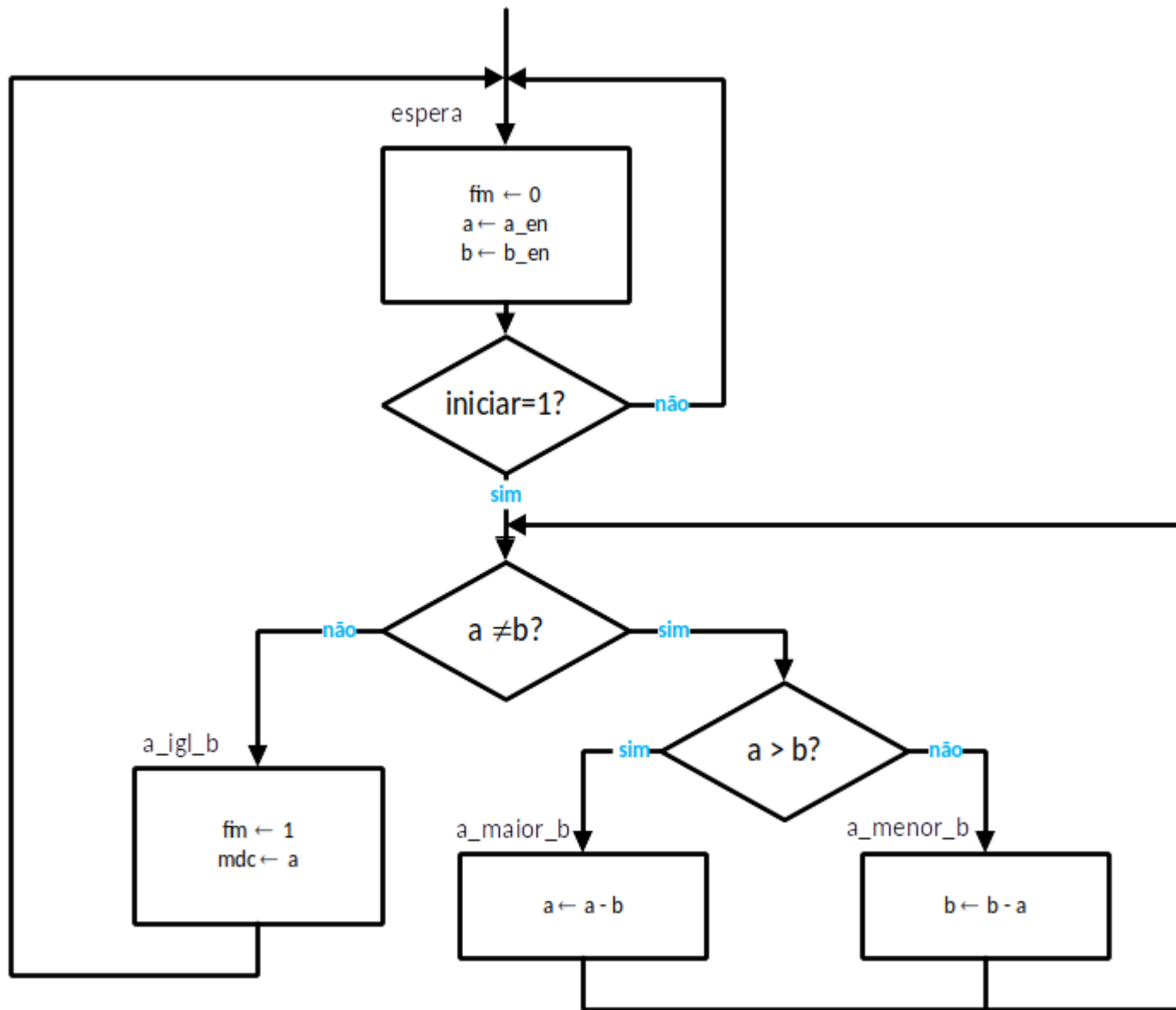



Máximo Divisor Comum

- Vamos analisar:
 - as operações executadas;
 - os recursos necessários para realizá-las;
 - as etapas necessárias para realizá-las.

 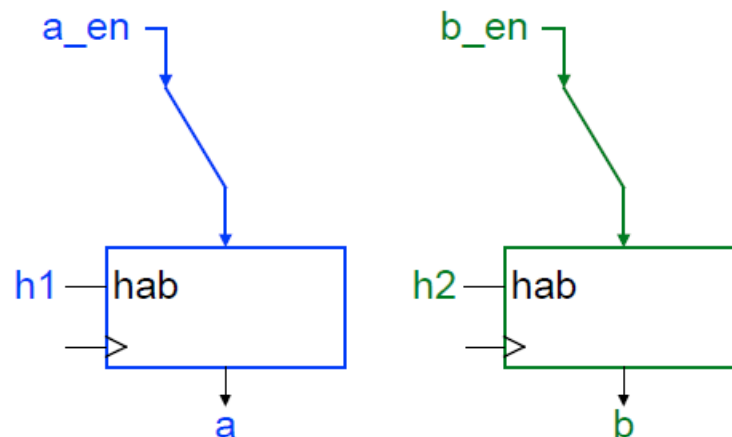Exemplo MDC: análise das operações e unidades funcionais

- Armazena valores de "a_en" e "b_en"



```
while(inicio =1) {  
    fim = 0  
    a = a_en;  
    b = b_en;  
    while (a /= b) {  
        if (a > b) a = a -b;  
        else      b = b -a;  
    }  
    mdc = a;  
    fim = 1;  
}
```



  Exemplo MDC: análise das operações e unidades funcionais

- Enquanto $a \neq b$



```
while(inicio =1){  
    fim = 0;  
    a = a_en;  
    b = b_en;  
    while (a  $\neq$  b) {  
        if (a > b) a = a -b;  
        else      b = b -a;  
    }  
    mdc = a;  
    fim = 1;  
}
```



  Exemplo MDC: análise das operações e unidades funcionais

- Enquanto $a \neq b$
- Se $a > b \rightarrow$ operação de subtração ($a - b$)


```
while(inicio =1){  
    fim = 0  
    a = a_en;  
    b = b_en;  
    while (a  $\neq$  b) {  
        if (a > b) a = a - b;  
        else      b = b - a;  
    }  
    mdc = a;  
    fim = 1;  
}
```



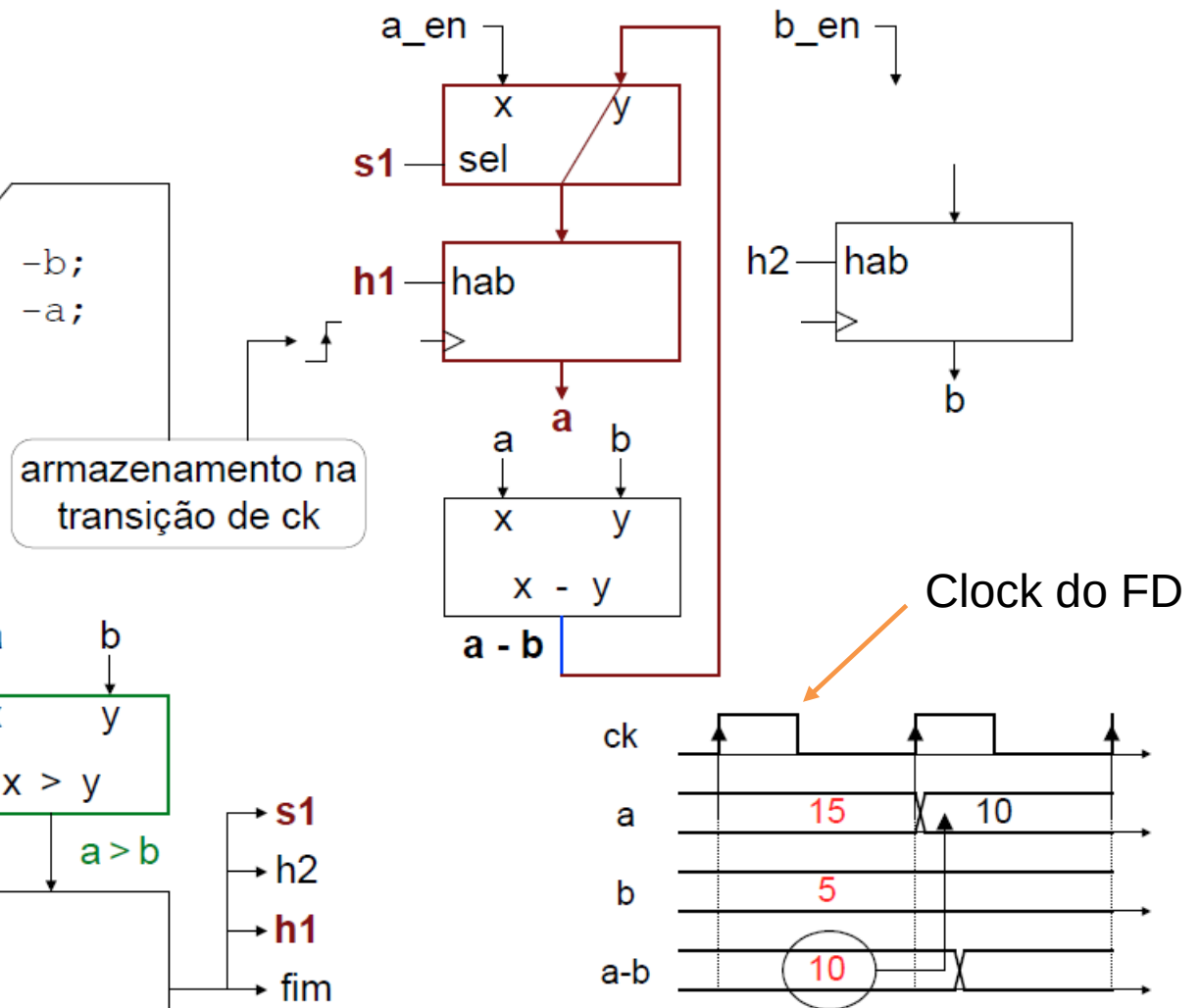Exemplo MDC: análise das operações e unidades funcionais

- Enquanto $a \neq b$
- Se $a > b \rightarrow$ operação de subtração ($a - b$)
- Armazena em "a"



```
while(inicio =1){
    fim = 0;
    a = a_en;
    b = b_en;
    while (a /= b) {
        if (a > b) a = a -b;
        else      b = b -a;
    }
    mdc = a;
    fim = 1;
}
```



 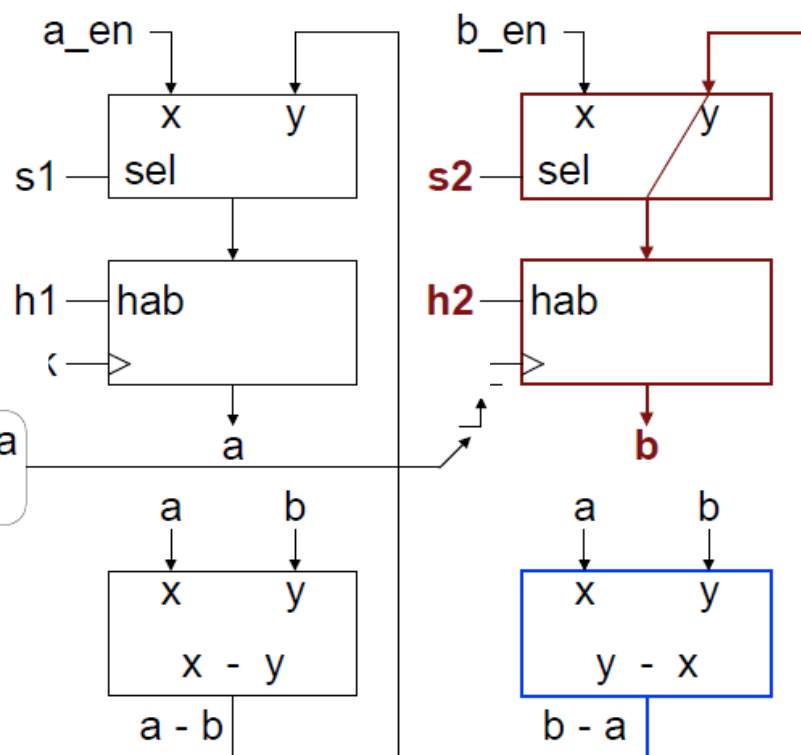Exemplo MDC: análise das operações e unidades funcionais

- Enquanto $a \neq b$
- Se não, $a > b \rightarrow$ subtração ($b - a$)
- Armazena em "b"




```
while(inicio =1){
    fim = 0;
    a = a_en;
    b = b_en;
    while (a /= b) {
        if (a > b) a = a -b;
        else      b = b -a;
    }
    mdc = a;
    fim = 1;
}
```



  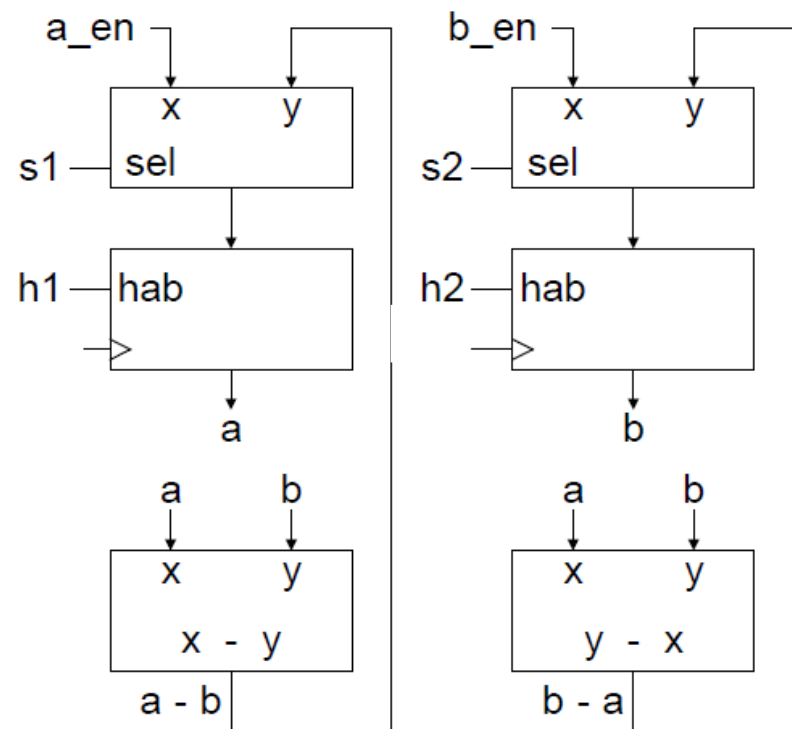Exemplo MDC: análise das operações e unidades funcionais


- Com $a = b$
- Armazena "a" em "mdc"
- Altera valor de "fim"

```
while(inicio =1){
    fim = 0;
    a = a_en;
    b = b_en;
    while (a /= b) {
        if (a > b) a = a -b;
        else      b = b -a;
    }
    mdc = a;
    fim = 1;
}
```



Máximo Divisor Comum


- Fluxo de dados

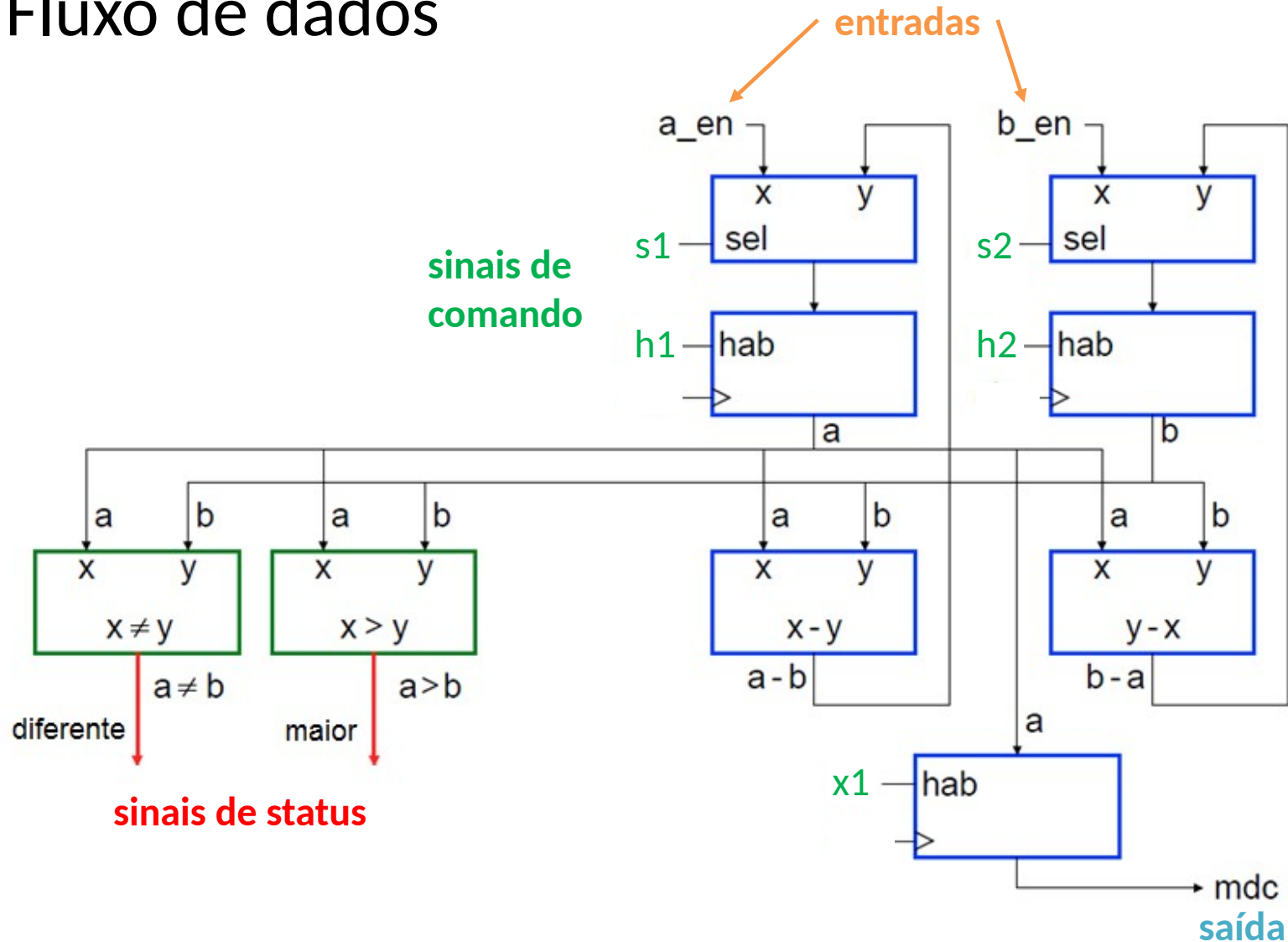

Máximo Divisor Comum

- Fluxo de dados e Unidade de controle

Clock do FD é a negação do clock da UC!

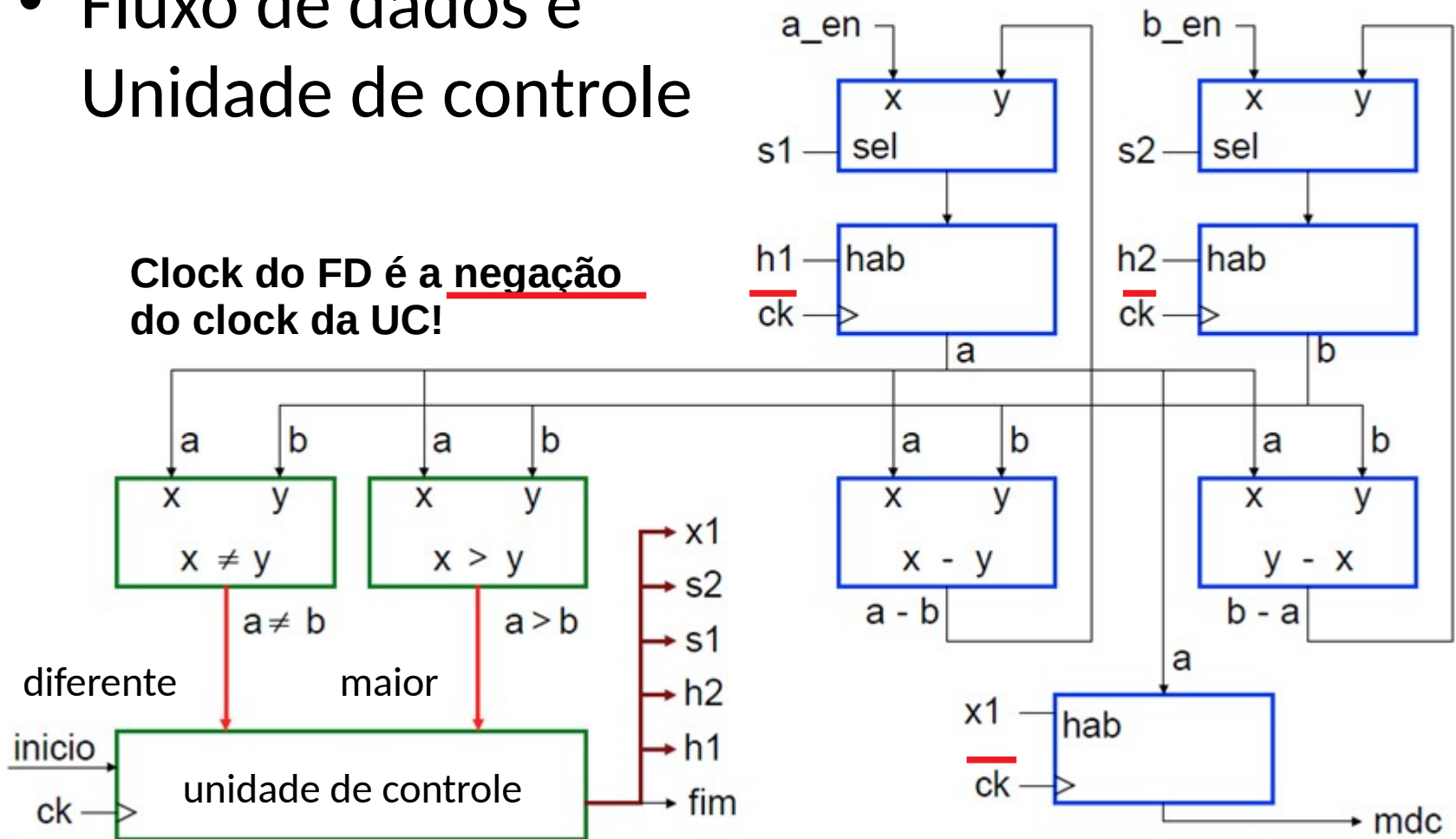

Máximo Divisor Comum

- Depois de definidos os módulos do fluxo de dados:
 - devemos estabelecer a sequência de operações do conjunto (como o processamento será executado);
 - responsabilidade da unidade de controle.
- O projeto completo define as :
 - operações executadas: fluxo de dados; e
 - mudanças de estados da máquina: unidade de controle.

Diagrama ASM de alto nível


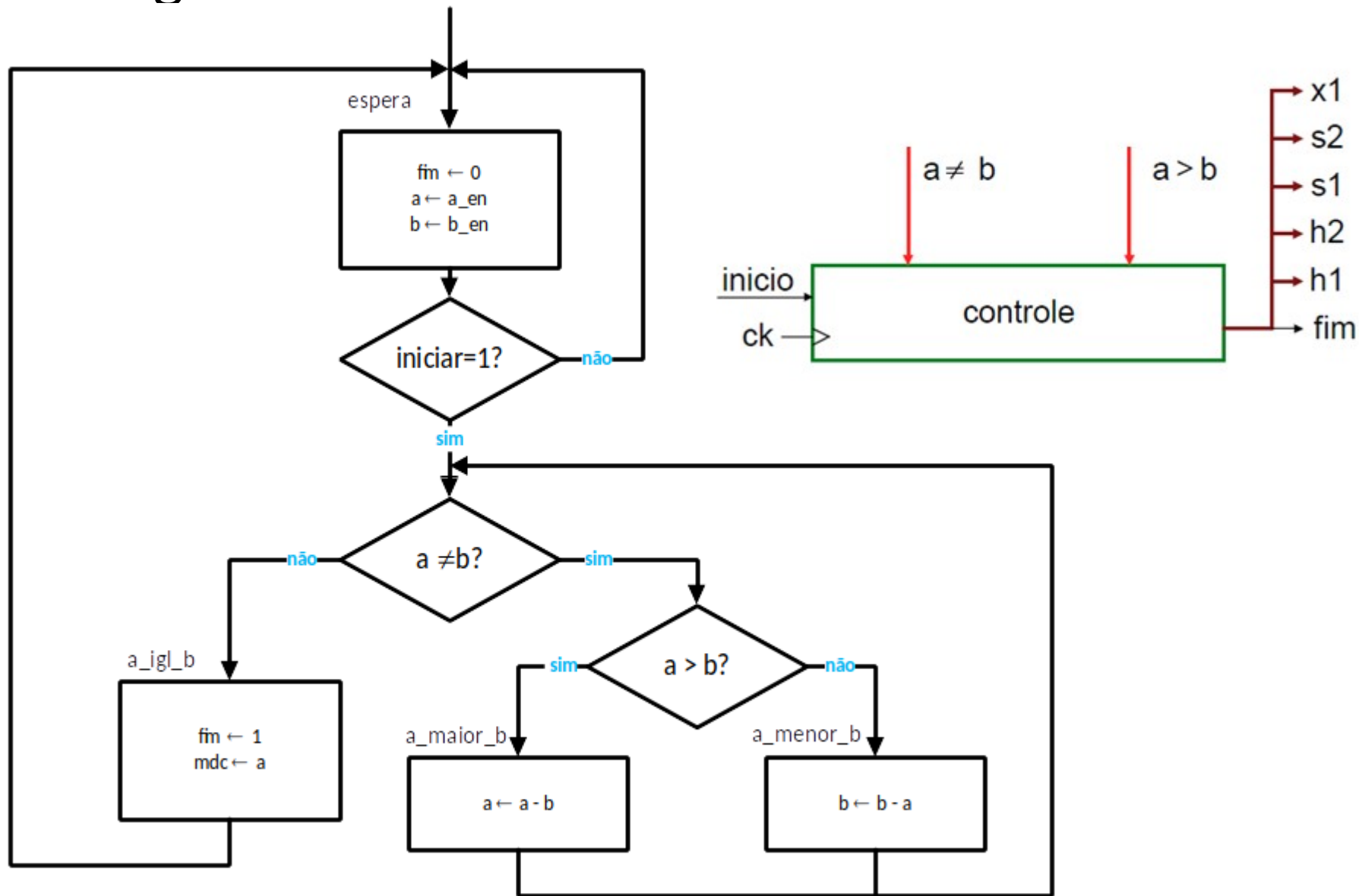
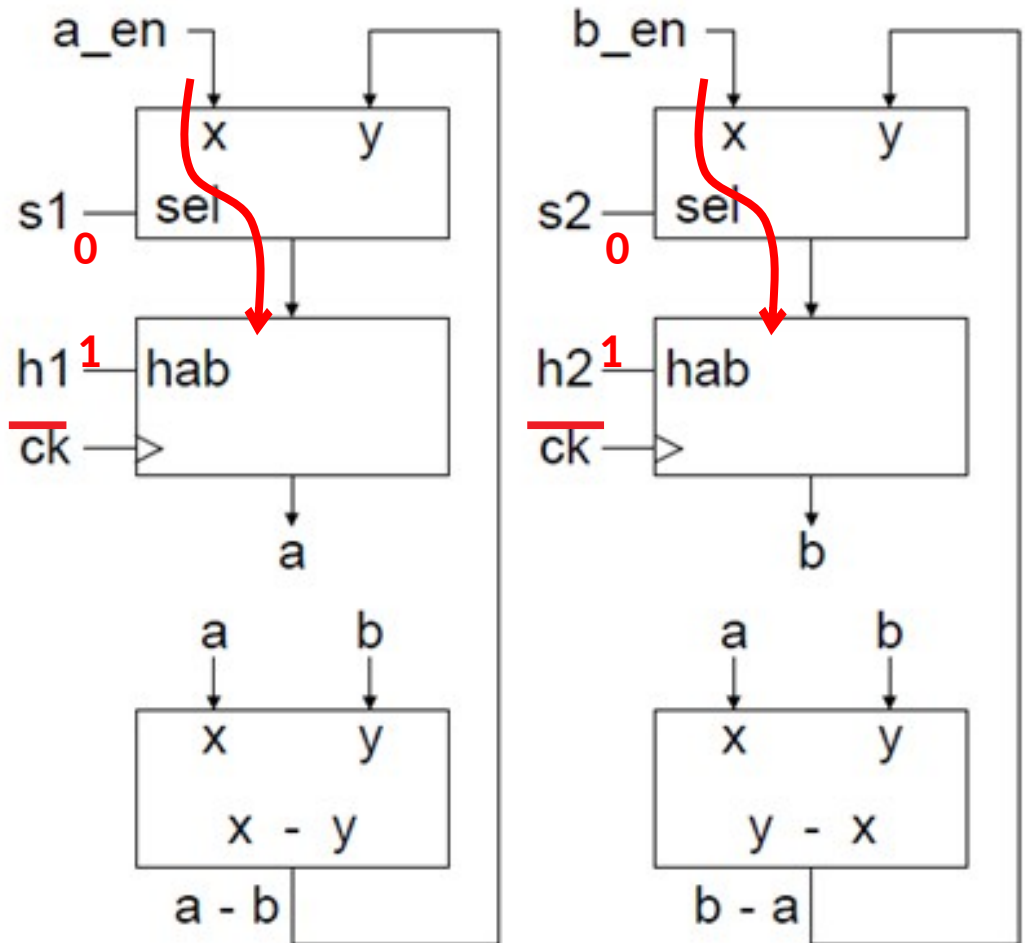


Diagrama ASM de alto nível → ASM

 

fluxo de dados

Diagrama ASM de alto nível → ASM

 
 


Diagrama ASM de alto nível



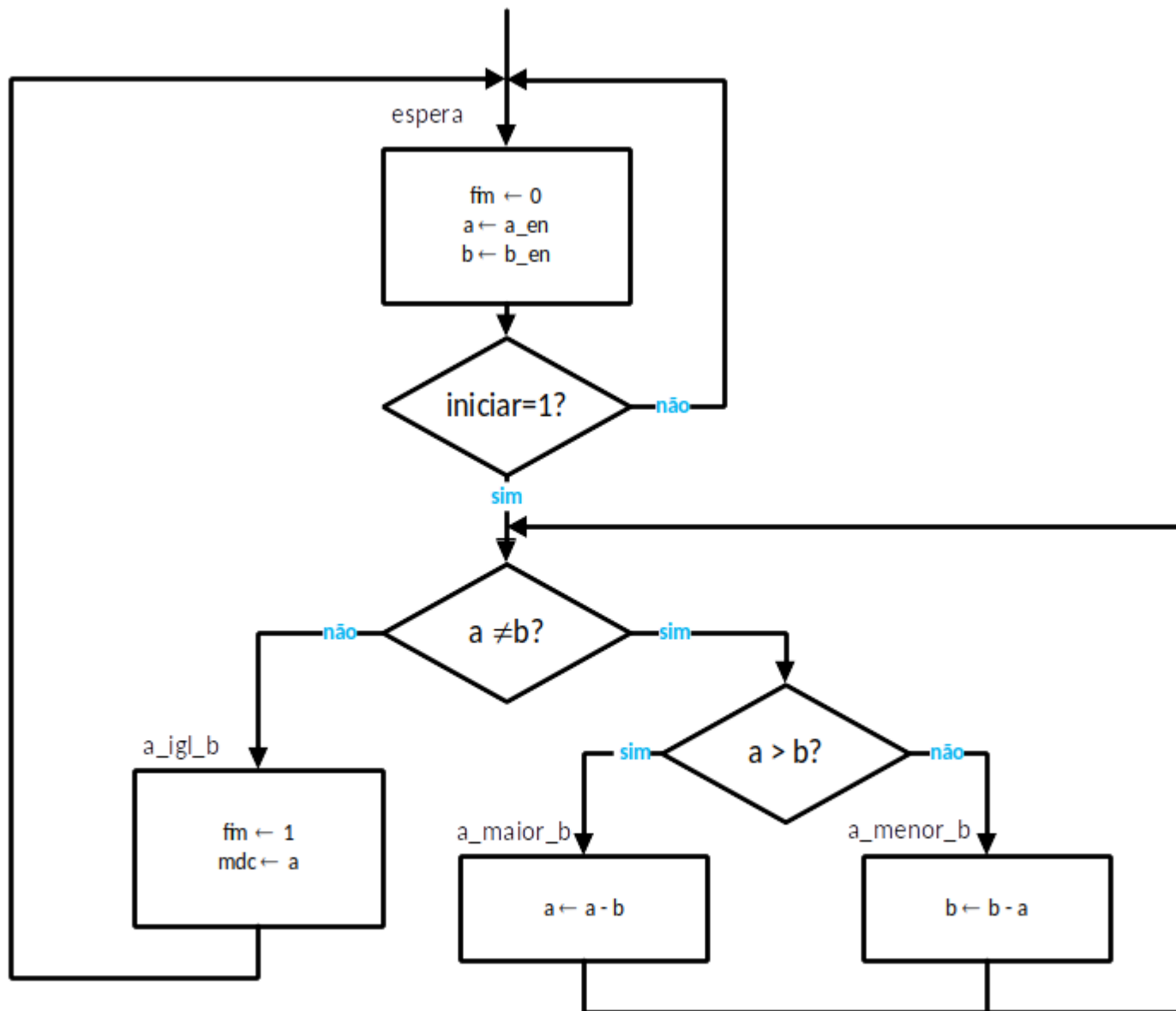


Diagrama ASM da Unidade de controle

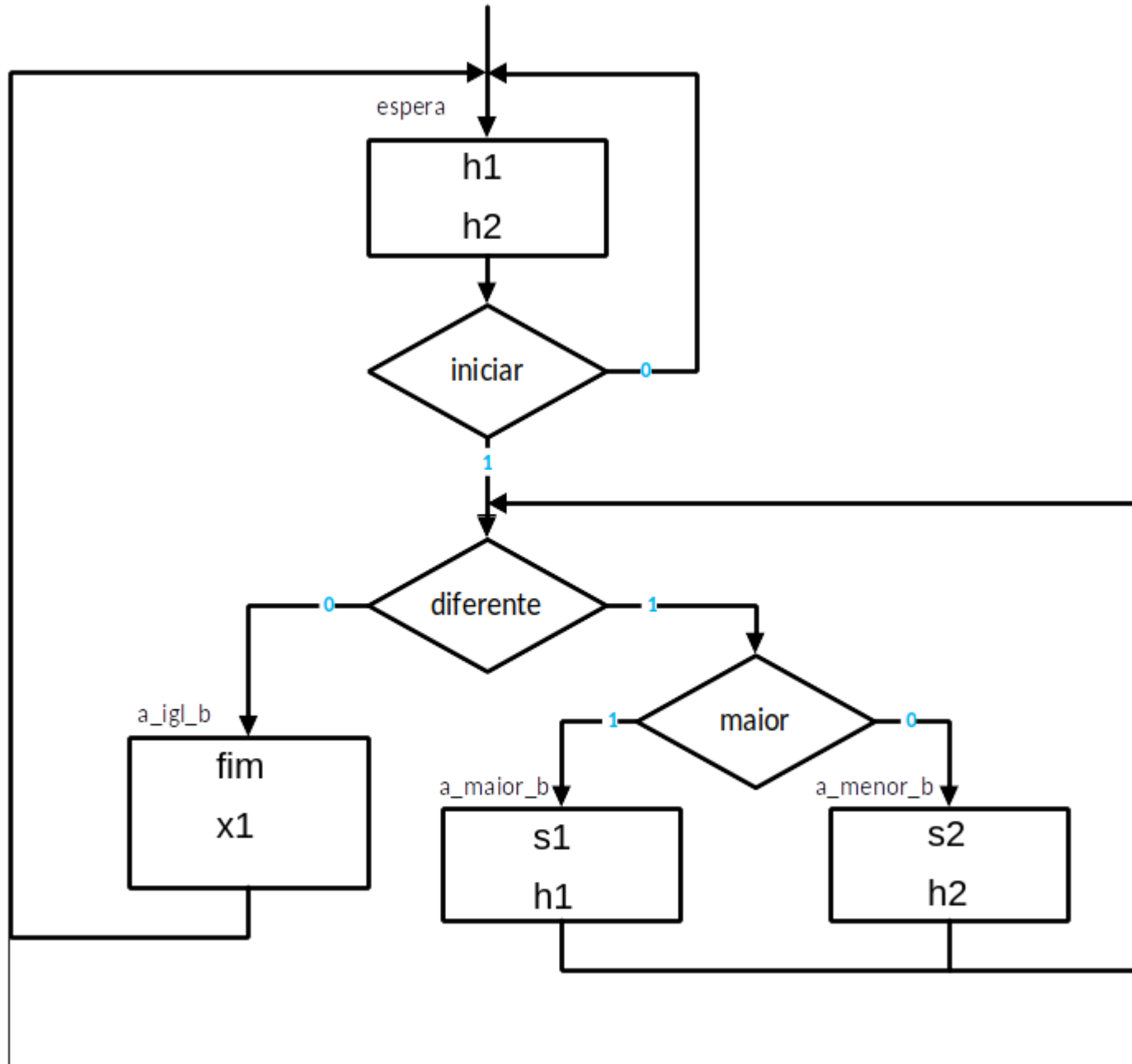

Máximo Divisor Comum

Projeto Completo

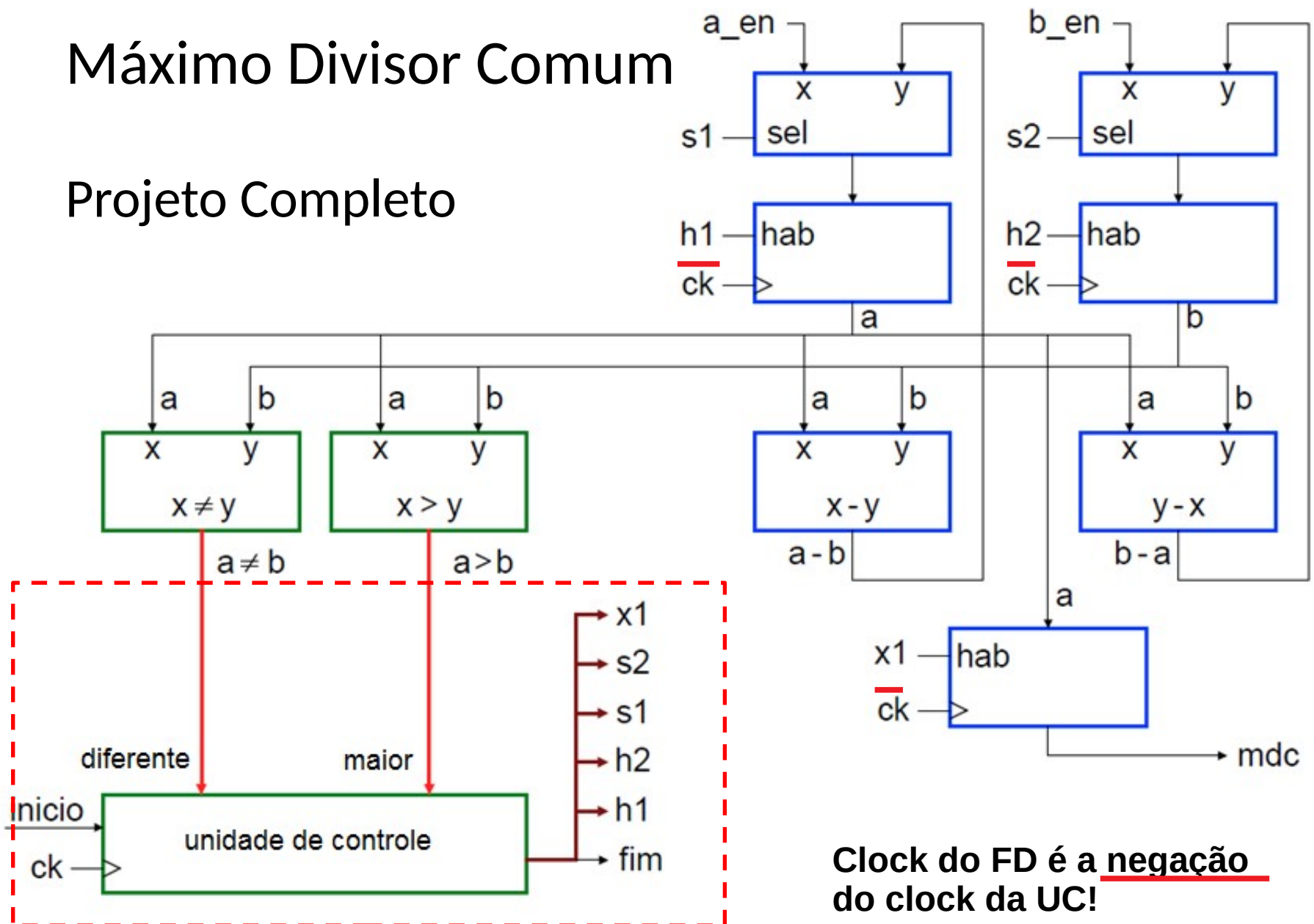

Clock do FD é a negação do clock da UC!

Máximo Divisor Comum v2

- Novamente, podemos projetar uma solução assumindo que o clock da UC é igual ao clock do FD
- Isso alteraria o diagrama ASM de alto nível
- Consequentemente, alteraria a Máquina de Estados da Unidade de Controle

Diagrama ASM de alto nível (v2)



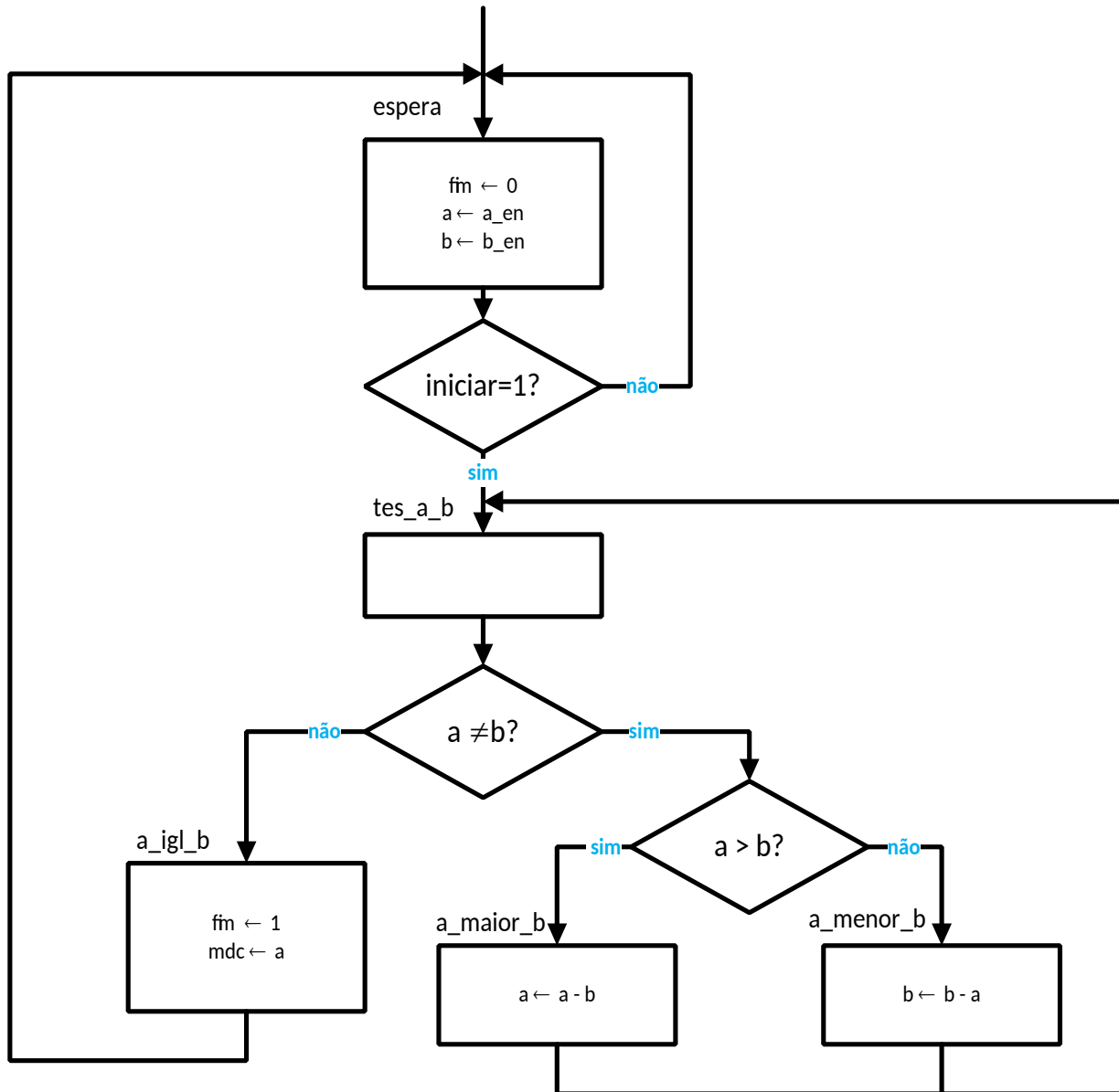


Diagrama ASM da Unidade de controle (v2)

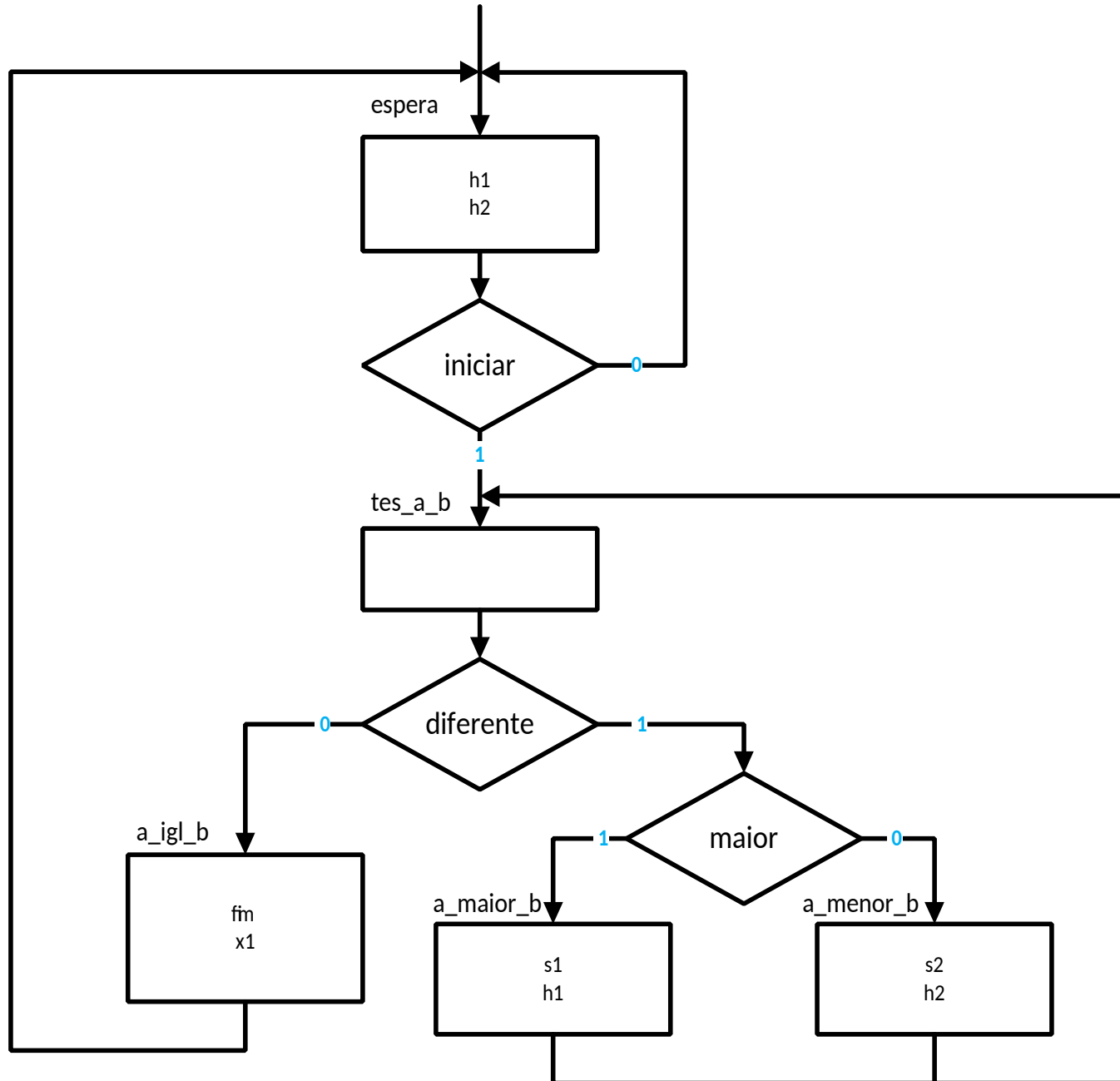

Máximo Divisor Comum

Projeto Completo v2

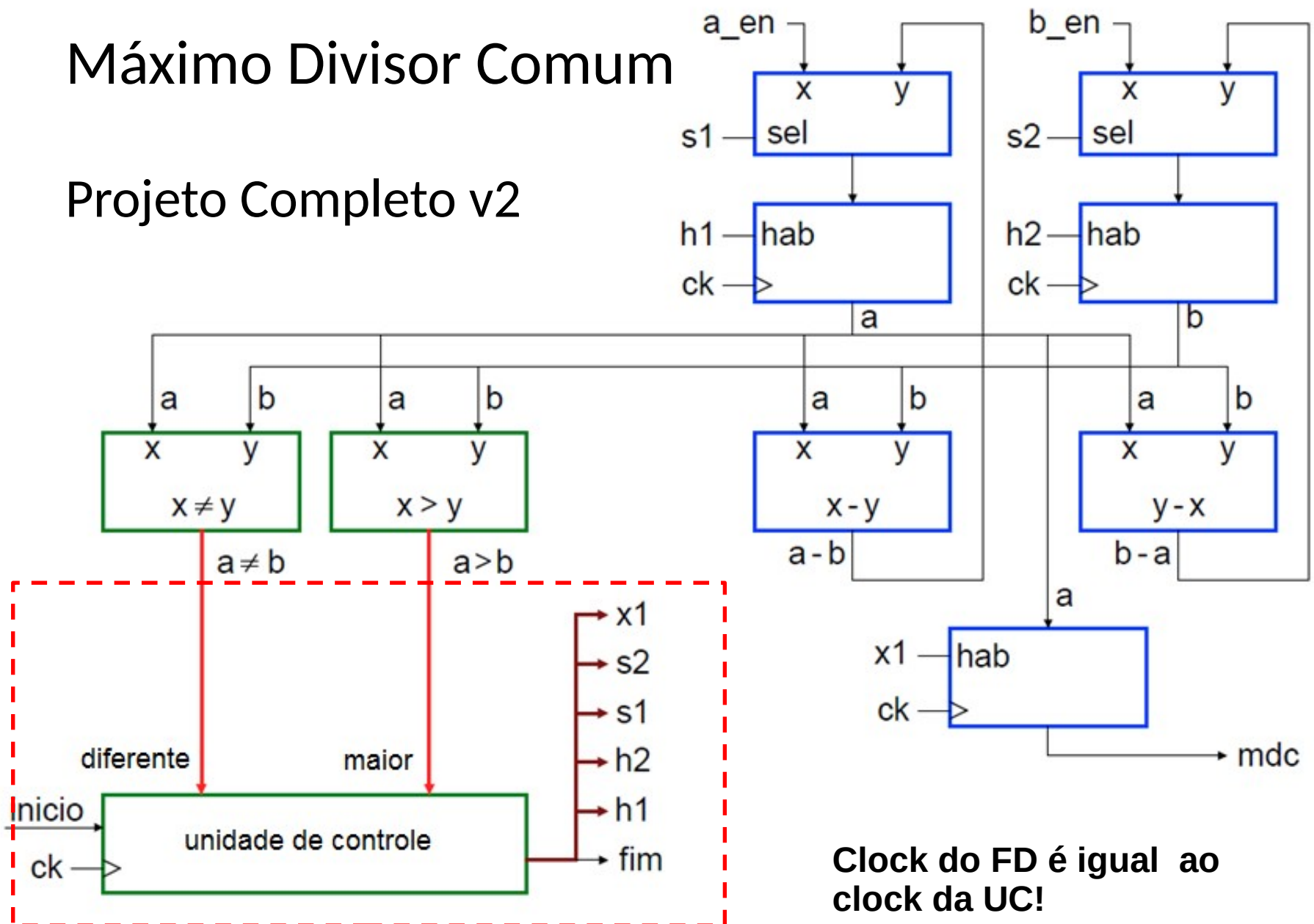

Clock do FD é igual ao clock da UC!

Apêndice: Multiplicador v2 - Implementação em VHDL

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL (fluxo de dados)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;
use IEEE.STD_LOGIC_MISC.all;

entity multiplicador_fd4bits is
    port(
        va : in std_logic_vector(3 downto 0);
        vb : in std_logic_vector(3 downto 0);
        clk : in std_logic;
        cea : in std_logic;
        ceb : in std_logic;
        cer : in std_logic;
        dcb : in std_logic;
        cler : in std_logic;
        vresult : out std_logic_vector(7 downto 0);
        zrb : out std_logic
    );
end entity;
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL (fluxo de dados)

```
architecture behavioral of multiplicador_fd4bits is

component registradornbits
  generic(size : integer);
  port(
    d : in std_logic_vector((size - 1) downto 0);
    clk : in std_logic;
    ce : in std_logic;
    r : in std_logic;
    q : out std_logic_vector((size - 1) downto 0)
  );
end component;

component addernbits
  generic(size : integer);
  port(
    a : in std_logic_vector((size - 1) downto 0);
    b : in std_logic_vector((size - 1) downto 0);
    c : out std_logic_vector((size - 1) downto 0)
  );
end component;
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL (fluxo de dados)

```
component subtractor1nbits
  generic(size : integer);
  port(
    a : in std_logic_vector((size - 1) downto 0);
    c : out std_logic_vector((size - 1) downto 0)
  );
end component;

signal qa : std_logic_vector(3 downto 0);

signal db : std_logic_vector(3 downto 0);
signal qb : std_logic_vector(3 downto 0);

signal dresult : std_logic_vector(7 downto 0);
signal qresult : std_logic_vector(7 downto 0);

signal aadder : std_logic_vector(7 downto 0);
signal badder : std_logic_vector(7 downto 0);
signal cadder : std_logic_vector(7 downto 0);

signal asub : std_logic_vector(3 downto 0);
signal csub : std_logic_vector(3 downto 0);
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL (fluxo de dados)

```
begin

ra : registradornbits
    generic map(size => 4)
    port map(
        d => va,
        clk => clk,
        ce => cea,
        r => '0',
        q => qa
    );

rb : registradornbits
    generic map(size => 4)
    port map(
        d => db,
        clk => clk,
        ce => ceb,
        r => '0',
        q => qb
    );
```

```
result : registradornbits
    generic map(size => 8)
    port map(
        d => dresult,
        clk => clk,
        ce => cer,
        r => cler,
        q => qresult
    );

adder : addernbits
    generic map(size => 8)
    port map(
        a => aadder,
        b => badder,
        c => cadder
    );
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação
em VHDL
(fluxo de dados)

```
sub1 : subtractor1nbits
      generic map(size => 4)
      port map(
          a => asub ,
          c => csub
      );

db <=   vb when dcb = '0' else
        csub when dcb = '1' else
        X"0";

dresult <= cadder;

aadder <= X"0" & qa;
badder <= qresult;

asub <= qb;

vresult <= qresult;
zrb <= NOR_REDUCE(qb);

end behavioral;
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL (unidade de controle)

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.all;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

entity multiplicador_ctrl4bits is
    port(
        start : in std_logic;
        zrb : in std_logic;
        clk : in std_logic;
        ready : out std_logic;
        cea : out std_logic;
        ceb : out std_logic;
        cer : out std_logic;
        dcb : out std_logic;
        cler : out std_logic
    );
end entity;
```


Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL
(unidade de controle)

```
architecture behavioral of multiplicador_ctrl4bits is

type state is (swait, sx1, sloop, sx2, sfins);
signal estado_atual, proximo_estado : state := swait;

begin
    process (clk)
    begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            estado_atual <= proximo_estado;
        end if;
    end process;
end;
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL (unidade de controle)

```
process(estado_atual, start, zrb)
begin
    case estado_atual is
        when swait =>
            if(start = '1') then
                proximo_estado <= sx1;
            else
                proximo_estado <= swait;
            end if;
        when sx1 =>
            proximo_estado <= sloop;
        when sloop =>
            if(zrb = '0') then
                proximo_estado <= sx2;
            else
                proximo_estado <= sfins;
            end if;
        when sx2 =>
            proximo_estado <= sloop;
        when sfins =>
            if(start = '0') then
                proximo_estado <= swait;
            else
                proximo_estado <= sfins;
            end if;
    end case;
end process;
```

Projeto de Sistemas Digitais

- Implementação em VHDL
(unidade de controle)

```
process(estado_atual)
begin
    case estado_atual is
        when swait =>
            cea <= '0';
            ceb <= '0';
            cer <= '0';
            dcb <= '0';
            cler <= '0';
            ready <= '0';
        when sx1 =>
            cea <= '1';
            ceb <= '1';
            cer <= '1';
            dcb <= '0';
            cler <= '1';
            ready <= '0';
```

```
        when sloop =>
            cea <= '0';
            ceb <= '0';
            cer <= '0';
            dcb <= '0';
            cler <= '0';
            ready <= '0';
        when sx2 =>
            cea <= '0';
            ceb <= '1';
            cer <= '1';
            dcb <= '1';
            cler <= '0';
            ready <= '0';
        when sfins =>
            cea <= '0';
            ceb <= '0';
            cer <= '0';
            dcb <= '0';
            cler <= '0';
            ready <= '1';
    end case;
end process;
end behavioral;
```